 




Diseño Digital Moderno

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez




Introducción a los Sistemas Digitales

Señales { Analógicas
Digitales

Una **señal analógica** es la representación de alguna cantidad que puede variar continuamente en el tiempo. Por ejemplo:


1) Onda senoidal

 



Introducción a los Sistemas Digitales

2) Señal de televisión

 


3) Señal de audio

4) Señal de temperatura

 
5) Velocímetro analógico


Así que, al haber señales analógicas, es equivalente a hablar de señales continuas en el tiempo.



Introducción a los Sistemas Digitales

 Una **señal digital** es la representación de alguna cantidad que varía en forma discreta (muestras de una señal continua). Por ejemplo:



 

Introducción a los Sistemas Digitales

Algunos dispositivos digitales son:

1. Reloj digital
2. Display digital
3. Calculadoras
4. Computadoras


Analógico

Analógico



Electrónica
analógica

Electrónica
digital

 

Sistemas numéricos y conversiones

En forma general:

$$S = a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \dots + a_0 r^0 + a_{-1} r^{-1} + \dots + a_{-m} r^{-m}$$


donde:

S = cantidad

a = dígito

m, n = posición

r = base

 


Sistemas numéricos y conversiones

Sistema binario: (0, 1)

$$\begin{aligned}(110110)_2 &\Rightarrow 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= 32 + 16 + 0 + 4 + 2 \\ &= (54)_{10}\end{aligned}$$
 
$$\begin{aligned}(0.1101)_2 &\Rightarrow 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} \\ &= 0.5 + 0.25 + 0 + 0.0625 \\ &= (0.8125)_{10}\end{aligned}$$




Sistemas numéricos y conversiones

Sistema octal: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

$$\begin{aligned}(756)_8 &\Rightarrow 7 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 6 \times 8^0 \\ &= 448 + 40 + 6 \\ &= (494)_{10}\end{aligned}$$

Sistema hexadecimal: (0, 1, 2, 3, ..., 8, 9, A, B, C, D, E, F)

 
$$\begin{aligned}(\text{C54B.FE})_{\text{H}} &\Rightarrow 12 \times 16^3 + 5 \times 16^2 + 4 \times 16^1 + 11 \times 16^0 \\ &\quad + 15 \times 16^{-1} + 14 \times 16^{-2} \\ &= 49152 + 1280 + 64 + 11 + 0.9375 + 0.0547 \\ &= (50507.992)_{10}\end{aligned}$$



Sistemas numéricos y conversiones

En general, para cualquier base tenemos:

2	0, 1
3	0, 1, 2
4	0, 1, 2, 3
5	0, 1, 2, 3, 4
6	0, 1, 2, 3, 4, 5
7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
9	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Sistemas numéricos y conversiones

Continuación:

10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A
12	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B
13	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C
14	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D
15	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E
16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F



Sistemas numéricos y conversiones

En forma general:

$$S = a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \dots + a_0 r^0 + a_{-1} r^{-1} + \dots + a_{-m} r^{-m}$$


donde:

S = cantidad

a = dígito

m, n = posición

r = base

 


Sistemas numéricos y conversiones

Sistema binario: (0, 1)

$$\begin{aligned}(110110)_2 &\Rightarrow 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= 32 + 16 + 0 + 4 + 2 \\ &= (54)_{10}\end{aligned}$$
 
$$\begin{aligned}(0.1101)_2 &\Rightarrow 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} \\ &= 0.5 + 0.25 + 0 + 0.0625 \\ &= (0.8125)_{10}\end{aligned}$$




Sistemas numéricos y conversiones

Sistema octal: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

$$\begin{aligned}(756)_8 &\Rightarrow 7 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 6 \times 8^0 \\ &= 448 + 40 + 6 \\ &= (494)_{10}\end{aligned}$$

Sistema hexadecimal: (0, 1, 2, 3, ..., 8, 9, A, B, C, D, E, F)

 
$$\begin{aligned}(\text{C54B.FE})_{\text{H}} &\Rightarrow 12 \times 16^3 + 5 \times 16^2 + 4 \times 16^1 + 11 \times 16^0 \\ &\quad + 15 \times 16^{-1} + 14 \times 16^{-2} \\ &= 49152 + 1280 + 64 + 11 + 0.9375 + 0.0547 \\ &= (50507.992)_{10}\end{aligned}$$



Sistemas numéricos y conversiones

En general, para cualquier base tenemos:


2	0, 1
3	0, 1, 2
4	0, 1, 2, 3
5	0, 1, 2, 3, 4
6	0, 1, 2, 3, 4, 5
7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
9	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Sistemas numéricos y conversiones

Continuación:

10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A
12	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B
13	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C
14	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D
15	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E
16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

 

Sistemas numéricos y conversiones

1. Convierta $(15A75.AF)_{16}$ a base 10


$$\begin{aligned}(15A75.AF)_{16} &\Rightarrow 1 \times 16^4 + 5 \times 16^3 + 10 \times 16^2 + 7 \times 16^1 \\ &+ 5 \times 16^0 + 10 \times 16^{-1} + 15 \times 16^{-2} \\ &= 65536 + 20480 + 2560 + 112 + 5 \\ &+ 0.625 + 0.0586 \\ &= (88693.683)_{10}\end{aligned}$$



Sistemas numéricos y conversiones

 2. Convierta $(11011001.101)_2$ a base 10


$$\begin{aligned}(11011001.101)_2 &\rightarrow 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 \\ &+ 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 16^1 + 1 \times 16^0 \\ &+ 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} \\ &= 128 + 64 + 16 + 8 + 1 + 0.5 + 0.625 \\ &= (217.625)_{10}\end{aligned}$$



Sistemas numéricos y conversiones

 3. Convierta $(A3DE.F)_{16}$ a base 10

$$\begin{aligned}(A3DE.F)_{16} &\Rightarrow 10 \times 16^3 + 3 \times 16^2 + 13 \times 16^1 + 14 \times 16^0 \\ &+ 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 16^1 + 1 \times 16^0 \\ &+ 15 \times 16^{-1} \\ &= 40960 + 768 + 208 + 14 + 0.9375 \\ &= (41950.937)_{10}\end{aligned}$$



Sistemas numéricos y conversiones

4. Convierta $(37AB.B)_{12}$ a base 10


$$\begin{aligned}(37AB.B)_{12} &\Rightarrow 3 \times 12^3 + 7 \times 12^2 + 10 \times 12^1 + 11 \times 12^0 \\ &\quad + 11 \times 12^{-1} \\ &= 5184 + 1008 + 120 + 11 + 0.9167 \\ &= (6323.9167)_{10}\end{aligned}$$



Tarea #1: Sistemas numéricos y conversiones


Obtenga la representación en decimal de los siguientes números

 1. $(417.3)_8$
2. $(110111.111)_2$
3. $(23FA.CD)_{16}$
4. $(1485.156)_9$
5. $(AB167.B9)_{12}$
6. $(13467.A)_{13}$
7. $(1011000111.10101)_2$
8. $(2312.33)_4$
9. $(2112.122)_3$
10. $(4134.43)_5$
11. $(541.553)_6$
12. $(1654.36)_7$
13. $(A179.AA)_{11}$
14. $(DC9A.DC)_{14}$
15. $(EE459.E9)_{15}$
16. $(2567.856)_{16}$
17. $(4732.71)_8$
18. $(111101101.10111)_2$
19. $(13AFF.DEF)_{16}$
20. $(32112.312)_4$



Conversión de base decimal a base r

 Si deseamos convertir un número ***de base decimal a cualquier otra base***, sólo dividimos el número decimal entre la base a la que lo queremos convertir y se van acomodando los residuos, obteniendo la cantidad convertida.



Conversión de base decimal a base r

1. Convierta $(48.123)_{10}$ a base 2 y a base 8

$$\begin{array}{cccccccccccc} 2 \overline{)1} & 2 \overline{)3} & 2 \overline{)6} & 2 \overline{)12} & 2 \overline{)24} & 2 \overline{)48} & . \overline{)123} & . \overline{)246} & . \overline{)492} & . \overline{)984} & . \overline{)968} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & . 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$


Por lo tanto

$$(48.123)_{10} \longrightarrow (110000.0001)_2$$

$$\begin{array}{cccccccc} 8 \overline{)6} & 8 \overline{)48} & . \overline{)123} & . \overline{)984} & . \overline{)872} & . \overline{)976} \\ 0 & . 0 & 7 & 6 & & \end{array}$$

Por lo tanto
 
$$(48.123)_{10} \longrightarrow (60.076)_8$$



Conversión de base decimal a base r

2. Convierta $(2950)_{10}$ a base 16

$$\begin{array}{r} 16 \overline{)11} \\ 16 \overline{)184} \\ 16 \overline{)2950} \end{array} \begin{array}{l} \\ 8 \\ 6 \end{array}$$

Por lo tanto


$$(2950)_{10} \longrightarrow (B86)_{16}$$

3. Convierta $(710)_{10}$ a base 2

$$\begin{array}{r} 2 \overline{)1} \\ 2 \overline{)2} \\ 2 \overline{)5} \\ 2 \overline{)11} \\ 2 \overline{)22} \\ 2 \overline{)44} \\ 2 \overline{)88} \\ 2 \overline{)177} \\ 2 \overline{)355} \\ 2 \overline{)710} \end{array} \begin{array}{l} \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{array}$$

Por lo tanto
 
$$(710)_{10} \longrightarrow (1011000110)_2$$



Conversión de base decimal a base r

Para convertir un número fraccionario de base decimal a otra base se hace mediante multiplicaciones sucesivas. Los siguientes ejemplos ilustran el método.

1. Convierta $(0.546)_{10}$ a base 2

$$\begin{array}{cccccccc} .546 \underline{) 2} & .092 \underline{) 2} & .184 \underline{) 2} & .368 \underline{) 2} & .736 \underline{) 2} & .472 \underline{) 2} & \dots & \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & \dots \end{array}$$

Por lo tanto

$$(0.546)_{10} \longrightarrow (0.10001)_2 \text{ aproximadamente}$$




Conversión de base decimal a base r

2. Convierta $(0.546)_{10}$ a base 16

$$\begin{array}{cccccc} .\underline{546} \mid^{16} & .\underline{736} \mid^{16} & .\underline{776} \mid^{16} & .\underline{416} \mid^{16} & .\underline{656} \mid^{16} & \dots \\ 8 & B & C & 6 & & \dots \end{array}$$

Por lo tanto

 $(0.546)_{10} \rightarrow (0.8BC6)_{16}$ aproximadamente



Conversión de base r a base decimal


Para convertir un número real **de base decimal a otra base** se realiza primero la parte entera y después la parte fraccionaria para, finalmente, sumar ambos resultados.


Realice las siguientes conversiones de acuerdo con el ejemplo.

$$1.(4315.718)_{10} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} 2 &= (1000011011011.1011)_2 \\ 5 &= (11423.324)_5 \\ 13 &= (1C6C.944)_{13} \\ 16 &= (10DB.B7CE)_{16} \end{aligned}$$




Conversión de base r a base decimal

2. $(8349.159)_{10}$  $2 =$
 $4 =$
 $8 =$
 $16 =$

 
3. $(935.75)_{10}$  $2 =$
 $4 =$
 $8 =$
 $16 =$

La conversión entre bases se realiza pasando primero por base decimal.



Tarea #2: Conversiones entre bases

 Desarrolla un programa en lenguaje C, Pascal, Fortran o Basic para la conversión de números de una base a otra. Estructura el programa de tal forma que maneje su información por medio de ventanas y menús.



Operaciones aritméticas

Complementos $\left\{ \begin{array}{l} \text{A la base} \\ \text{A la base disminuída} \end{array} \right.$

Complemento a la base. **Definición:**

$$\Lambda^* = 10^n - \Lambda \quad \text{para } \Lambda \neq 0$$


$$\Lambda^* = 0 \quad \text{para } \Lambda = 0$$

donde:

Λ^* = cantidad en complementos a la base

n = número de dígitos enteros de Λ

Λ = cantidad

 

Operaciones aritméticas

Ejemplos: Obtenga el complemento a la base de los siguientes números

1. $(52520)_{10}$


2. $(0.3267)_{10}$

3. $(101100)_2$

4. $(0.10110)_2$

5. $(AB2373)_{16}$

6. $(347823)_{11}$

 


Operaciones aritméticas

$$\Lambda^* = 10^n - \Lambda$$

$$\begin{aligned} 1. \Lambda^* &= 10^5 - 52520_{10} \\ &= 100000_{10} - 52520_{10} \\ &= 47480_{10} \end{aligned}$$
 
$$\begin{aligned} 2. \Lambda^* &= 10^0 - 0.3267_{10} \\ &= 1_{10} - 0.3267_{10} \\ &= 0.6733_{10} \end{aligned}$$



Operaciones aritméticas

$$\Lambda^* = 10^n - \Lambda$$

$$3. \Lambda^* = 10^6 - 101100_2$$

$$\begin{array}{r} 1000000_2 \\ - 101100_2 \\ \hline 010100_2 \end{array}$$

$$\Lambda^* = 010100_2$$

$$4. \Lambda^* = 10^0 - 0.10110_2$$

$$\begin{array}{r} 1.00000_2 \\ - 0.10110_2 \\ \hline 0.01010_2 \end{array}$$

$$\Lambda^* = 0.01010_2$$

Operaciones aritméticas

$$\Lambda^* = 10^n - \Lambda$$

$$5. \Lambda^* = 10^6 - AB2373_{16}$$

$$\begin{array}{r} 1000000_{16} \\ - AB2373_{16} \\ \hline 054DC8D_{16} \end{array} \quad \Lambda^* = 54DC8D_{16}$$

$$6. \Lambda^* = 10^6 - 347823_{11}$$

$$\begin{array}{r} 1000000_{11} \\ - 347823_{11} \\ \hline 763288_{11} \end{array} \quad \Lambda^* = 763288_{11}$$

Operaciones aritméticas

Complemento a la base disminuída. **Definición:**

$$\bar{\Lambda} = 10^n - 1 - \Lambda$$


Ejemplos:

1. $(52520)_{10}$

$$\begin{aligned}\bar{\Lambda} &= 10^5 - 1 - 52520_{10} \\ &= 99999_{10} - 52520_{10} \\ \Lambda &= 47479_{10}\end{aligned}$$

 2. $(0.0110)_2$

$$\begin{aligned}\bar{\Lambda} &= 10^0 - 1 - 0.0110_2 \\ &= 0.1111_2 \\ &\quad - 0.0110_2 \\ &= 0.1001_2 \\ \Lambda &= 0.1001_2\end{aligned}$$



Operaciones aritméticas


3. $(347823)_{11}$

$$\begin{aligned}\bar{\Lambda} &= 10^6 - 1 - 347823_{11} \\ _ &= \text{AAAAAA}_{11} - 347823_{11} \\ \Lambda &= 763287_{11}\end{aligned}$$

4. $(1011011)_2$

5. $(\text{AFC192})_{16}$

6. $(1101101)_2$

 


Representación de datos

Magnitud y signo

Formato

Signo {
0 positivo
1 negativo

 

magnitud

signo


Representación de datos

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

Si $n=3$

0000	+0	0110	+6	1101	-5
0001	+1	0111	+7	1110	-6
0010	+2	1001	-1	1111	-7
0011	+3	1010	-2		
0100	+4	1011	-3		
0101	+5	1100	-4		

 
Cantidad { mayor: $2^n - 1$
menor: $-(2^n - 1)$



Representación de datos

Complementos a 2

Formato N 1 0

 

magnitud

signo

Signo { 0 positivo
1 negativo


Representación de datos



Si $n=3$

0000	+0	1111	-1
0001	+1	1110	-2
0010	+2	1101	-3
0011	+3	1100	-4
0100	+4	1011	-5
0101	+5	1010	-6
0110	+6	1001	-7
0111	+7	1000	-8

 
Cantidad { mayor: $2^n - 1$
menor: $- 2^n$



Representación de datos

Complementos a 1

Formato N 1 0

 

Signo { 0 positivo
1 negativo


Representación de datos

Si $n=3$

Complemento a 1


0000	+0	1111	-0
0001	+1	1110	-1
0010	+2	1101	-2
0011	+3	1100	-3
0100	+4	1011	-4
0101	+5	1010	-5
0110	+6	1001	-6
0111	+7	1000	-7

 Cantidad { mayor: $2^n - 1$
menor: $-(2^n - 1)$



Tarea #4: Operaciones aritméticas

 Investigar la utilización de los procedimientos para sumar dos números en complemento a uno y en complemento a dos.



Operaciones aritméticas

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

Las dos operaciones básicas son:

- **la suma**
- **la resta**

El procedimiento para realizar sumas en bases diferentes a la decimal es muy similar al usado para hacer sumas y restas en este sistema. Por ejemplo:

$$\begin{array}{r} 8_{10} \\ + 1_{10} \\ \hline 9_{10} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2_4 \\ + 1_4 \\ \hline 3_4 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 5_8 \\ + 2_8 \\ \hline 7_8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1_2 \\ + 1_2 \\ \hline 10_2 \end{array}$$

↑

$$\begin{array}{r} 6_{16} \\ + 9_{16} \\ \hline F_{16} \end{array}$$

carry generado

 

Operaciones aritméticas

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

$$\begin{array}{r} 3_7 \\ + 4_7 \\ \hline \end{array}$$

$$10_7$$



carry generado

$$\begin{array}{r} 2_{11} \\ + 9_{11} \\ \hline \end{array}$$

$$10_{11}$$



carry generado

$$\begin{array}{r} 4_6 \\ + 5_6 \\ \hline \end{array}$$

$$13_6$$



carry generado

$$\begin{array}{r} F_{16} \\ + F_{16} \\ \hline \end{array}$$

$$1E_{16}$$



carry generado


$$\begin{array}{r} 111111 \\ + 1011011_2 \\ \quad 0101111_2 \\ \hline 10001010_2 \end{array}$$



carry generado



carry generado
fuera de las posiciones

 

Operaciones aritméticas

Ejemplos:

1.

$$\begin{array}{r} 1111 \quad \leftarrow \text{carry generado} \\ + 1A69F2_{16} \\ \hline 21A93F_{16} \\ \hline 3C1331_{16} \end{array}$$

2.

$$\begin{array}{r} 111 \quad \leftarrow \text{carry generado} \\ + 2546_7 \\ \hline 3461_7 \\ \hline 6340_7 \end{array}$$




Operaciones aritméticas

El procedimiento para llevar a cabo restas se ilustra a continuación:

$$\begin{array}{r}
 1. \quad \begin{array}{ccccccc} & 1 & 2 & & & & \\ & 0 & 2 & 0 & & & \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & . & 1 & 1 & _2 \\ - & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & . & 0 & 1 & _2 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & . & 1 & 0 & _2 \end{array}
 \end{array}$$
 
$$\begin{array}{r}
 2. \quad \begin{array}{ccccccc} & 13 & 9 & 15 & 10 & 9 & & 12 & 11 & \\ & 7 & 4 & 0 & 6 & 1 & 0 & 3 & 2 & 10 & \\ 8 & 5 & 1 & 7 & 2 & 1 & . & 4 & 3 & 1 & _9 \\ - & 7 & 8 & 4 & 8 & 3 & 2 & . & 5 & 6 & 7 & _9 \\ \hline 0 & 5 & 5 & 7 & 7 & 7 & . & 7 & 5 & 6 & _9 \end{array}
 \end{array}$$




Operaciones aritméticas

3.

$$\begin{array}{r} \\ EF751A.AD2F_{16} \\ - D9F3B4.2E71_{16} \\ \hline 158166.7EBE_{16} \end{array}$$

 4.

$$\begin{array}{r} A45C25.0F2_{16} \\ - F1BF41.1CD_{16} \\ \hline \end{array}$$



Códigos

Un código es un conjunto de símbolos que representan número, letra o palabras.


Códigos {
BCD
Exceso 3
GRAY
ASCII



Códigos

Código BCD (Binary - Coded Decimal)

Decimal	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

 

Códigos

Ejemplo:

Convierta $(1492.15)_{10}$ a BCD

0001 0100 1001 0010 . 0001 0101 en BCD




Ejemplo:

Convierta $(95.7)_{10}$ a BCD

1001 0101 . 0111 en BCD




 

Códigos

Código Exceso 3

Decimal	BCD
0	0011
1	0100
2	0101
3	0110
4	0111
5	1000
6	1001
7	1010
8	1011
9	1100

 

Códigos

Ejemplo:


Convierta $(43.2)_{10}$ a Exceso 3

1001 0010 . 0001 en Exceso 3



Código Gray

 Es un código de cambio mínimo, en el cuál sólo un bit del código cambia cuando se pasa de una etapa a la siguiente. El código Gray es un código sin valor.



Códigos

Código Gray

Decimal	Gray	Decmal	Gray
0	0000	8	1100
1	0001	9	1101
2	0011	10	1111
3	0010	11	1110
4	0110	12	1010
5	0111	13	1011
6	0101	14	1001
7	0100	15	1000



Funciones booleanas

Las **funciones booleanas** están constituidas de variables booleanas que pueden tomar los valores de cero lógico ó uno lógico.

Operadores booleanos básicos:

1. NOT

—

$$F(A) = \mathbf{NOT} A = \overline{A}$$

2. AND


•

$$F(A,B) = A \mathbf{AND} B = A \cdot B$$

3. OR

+


$$F(A,B) = A \mathbf{OR} B = A + B$$

 

Funciones booleanas

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

NOT —

 


Símbolo

Tabla de verdad

A	$\overline{F = A}$
0	1
1	0

AND •

 

Símbolo


Tabla de verdad

A	B	$F = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Funciones booleanas

OR +

 

$$F = A + B$$

Símbolo

Tabla de verdad


A	B	F = A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1




Funciones booleanas

Compuertas AND y OR de tres variables

Tabla de verdad

 


$$F = A \cdot B \cdot C$$


 


$$F = A + B + C$$

A	B	C	$F = A \cdot B \cdot C$	$F = A + B + C$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

Funciones booleanas

  



Funciones booleanas

Jerarquía de los operadores


1. NOT
2. AND
3. OR

Los paréntesis se resuelven de adentro hacia afuera.

 Ejemplos:

Muestre el circuito lógico de la siguiente función y tabla de verdad.

$$1. F(A,B,C,D) = [(ABC + \overline{BC}) (AB + \overline{CD})] \\ [(ABCD + \overline{AB}) (AC + \overline{BD})]$$





Funciones booleanas

Si $A=1$ $B=0$ $C=0$ $D=1$

Determine su valor lógico.
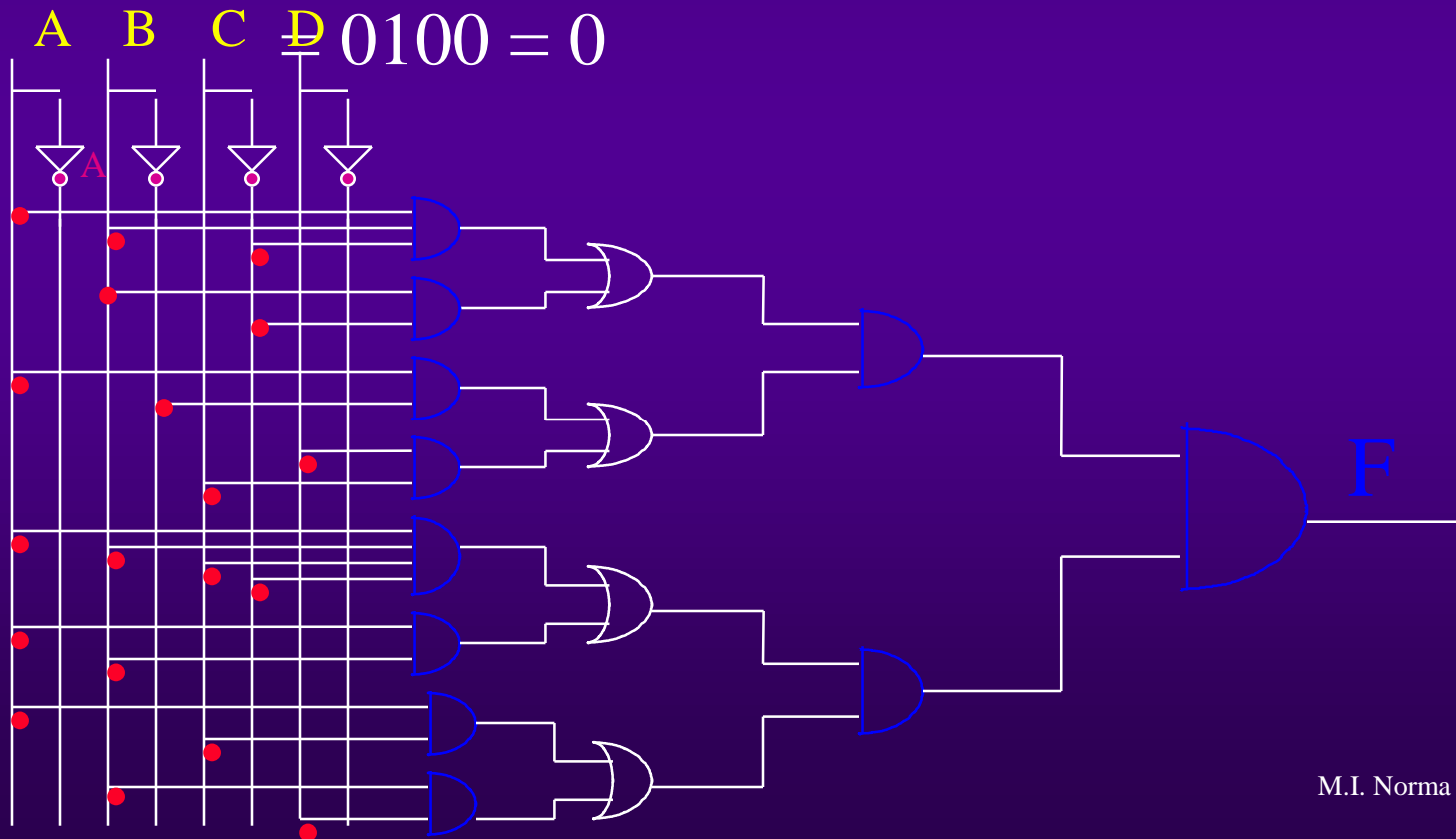
$$F = [(100 + 00)(10 + 01)] [(1001 + 10)(10 + 01)] \\ = [(101 + 00)(11 + 01)] [(1001 + 10)(10 + 01)]$$



 

Funciones booleanas

$$2. F(A,B,C) = AB + \overline{B}C + A\overline{B}C$$

$$A = 1 \quad B = 1 \quad C = 0$$

$$3. F(X,Y,Z) = X + \overline{Y}Z + X\overline{Y}Z$$

$$X = 1 \quad Y = 0 \quad Z = 1$$

Término: Un término es una o más variables unidas por el operador AND.

Minitérmino: Para una función de n variables, el conjunto de las N variables puede tomar 2^n valores diferentes.

3 variables \longrightarrow $2^n = 2^3$ valores diferentes




Funciones booleanas

A	B	C	minitérminos		
0	0	0	\overline{A}	\overline{B}	\overline{C}
0	0	1	\overline{A}	\overline{B}	C
0	1	0	\overline{A}	B	\overline{C}
0	1	1	\overline{A}	B	C
1	0	0	A	\overline{B}	\overline{C}
1	0	1	A	\overline{B}	C
1	1	0	A	B	\overline{C}
1	1	1	A	B	C

Un **minitémino** es un término que contiene todas las variables de la función unidas por el operador AND.


Funciones Booleanas.

Maxitérmino:



Un maxitérmino es una operación OR de N términos, cada término contiene una de las variables y todas las variables deberán estar presentes en el maxitérmino


Funciones Booleanas.

 

A	B	C	maxitérminos			
0	0	0	\overline{A}	\overline{B}	\overline{C}	
0	0	1	\overline{A}	\overline{B}	C	
0	1	0	\overline{A}	B	\overline{C}	
0	1	1	\overline{A}	B	C	
1	0	0	A	\overline{B}	\overline{C}	
1	0	1	A	\overline{B}	C	
1	1	0	A	B	\overline{C}	
1	1	1	A	B	C	

Funciones Booleanas.

Formas Canónicas:



Cuando una función booleana se expresa como suma de minterminos o producto de maxiterminos, se dice que la función se encuentra en su forma canónica.

Cualquier función booleana se puede expresar como suma de productos o producto de sumas

Funciones Booleanas.

EJEMPLO:

$$F(A,B,C) = AB + BC$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F(A,B,C) = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C + ABC\bar{C} + ABC$$


Funciones Booleanas.

La función que representa los ceros es la siguiente:

$$F(A,B,C)=(A+B+C)(A+\underline{B}+C)(A+\underline{B}+\underline{C})(\underline{A}+B+C)$$

Co. Lógico:

A B C

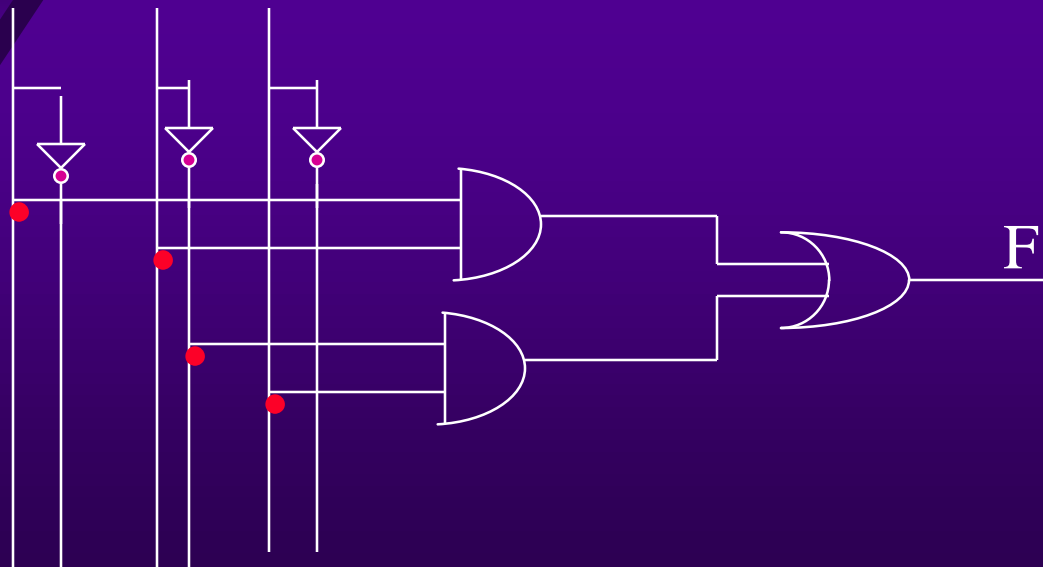

Funciones Booleanas.

Muestra la tabla de verdad de las siguientes funciones:


$$F_1 (A,B,C) = A$$

$$F_2 (A,B,C) = A\bar{B} + A\bar{C} + ABC$$

$$F_3 (A,B,C) = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}C + ABC$$

Funciones Booleanas.

A	B	C	F ₁	F ₂	F ₃
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

Dos o más funciones son equivalentes si y solo si tengan la misma tabla de verdad

Teoremas del Algebra Booleana.

1.- $x \cdot 1 = x$

$$x+0 = x$$

2.- $x \cdot x = x$

$$x+x = x$$

3.- $x \cdot 0 = 0$

$$x+1 = 1$$

4.- $x \cdot \bar{x} = 0$

$$x+x\bar{=} 1$$

5.- $\bar{\bar{x}} = x$

6.- $(x \cdot y) = x+y$

$$x+y = x \cdot \bar{y}$$

Teoremas del Algebra Booleana.

Demostración del Teorema 6



x	y	\overline{x}	\overline{y}	$\overline{x + y}$
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

x	y	$x + y$	$\overline{x + y}$	\overline{x}	\overline{y}
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1

Teoremas del Algebra Booleana.

$$7.- XY = YX$$

$$X+Y = Y+X$$

$$8.- XYZ = X(YZ) = (XY)Z$$

$$X+Y+Z = X+(Y+Z)$$

$$9.- X(Y+Z) = XY + YZ$$

$$X+(YZ) = (X+Y)(X+Z)$$

$$10.- X(X+Y) = X$$

$$X+(XY) = X$$

$$11.- (X+Y)(X+Y') = X$$

$$XY+XY' = X$$

$$12.- X(X'+Y) = XY$$

$$X+X'Y = X+Y$$

$$13.- XY+X'Z+YZ = XY+X'Z \\ (X+Y)(X'+Z)$$

$$(X+Y)(x'+Z)(Y+Z) =$$

Teoremas del Algebra Booleana.


Demostración 9b


$$(X+Y)(X+Z)$$

	XYZ	YZ	X+YZ	X+Y	X+Z	
000	0	0	0	0	0	0
001	0	0	0	0	1	0
010	0	0	0	1	0	0
011	1	1	1	1	1	1
100	0	0	1	1	1	1
101	0	0	1	1	1	1
110	0	0	1	1	1	1
111	1	1	1	1	1	1


Teoremas del Algebra Booleana.

Demostración 11a

 

XY	$X+Y$	$X+Y'$	$(X+Y)(X+Y')$
00	0	1	0
01	1	0	0
10	1	1	1
11	1	1	1

Simplificación de funciones.


$$\begin{aligned} 1.- F(x,y,z) &= x'y'z' + xyz' + xyz \\ &= x'y'z' + xy(z' + z) \\ &= x'y'z' + xy \quad 4.B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.- F(x,y,z) &= x + x'y + xy + xy' \\ &= x + y + x(x + y') \quad 12.B \\ &= x + y + x \quad 2B \quad 4B \\ &= x + y \end{aligned}$$

Simplificación de funciones.

$$3.- F_1 = xy + x'z + yz \quad 13.A$$

$$= xy + x'z$$

$$4.- F_2 = AB'C'D + ABCD + A'B'C' + ACD + \cancel{B'C'D} + ACD$$

$$= ACD(B' + B + 1) + A'BC' + B'C'D$$

$$= ACD + A'BC' + BC'D \quad 2.B \text{ Y } 3.B$$

$$5.- F_3 = AB + ABCD + ABC + ACD + B(C' + D')$$


$$= AB(1 + CD + C) + ACD + B(C' + D')$$

$$= AB + ACD + B(C' + D') \quad 13.A$$

$$\quad XZ \quad YX \quad Z \quad X'$$

$$= CDA + B(C' + D')$$

Simplificación de funciones.

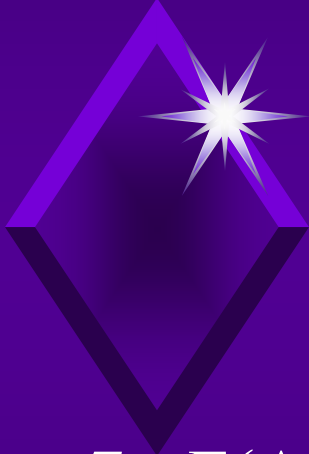
$$\begin{aligned} 6.- F(A,B,C,D) &= AB + AB'C' + BCD + AB(C' + D') \\ &= AB + AC'C' + BCD + ABC'D' \\ &= AB(1 + C'D') + AB'C' + BCD \\ &= AB + AB'C' + BCD \\ &= A(B + B'C') + BCD && 12.B \\ &= AB + AC' + BCD \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7.- F(A,B,C,D) &= (A+B)(A'+C)(B+C) && 13.B \\ &= (A+B)(A'+C)(B+C+AA') && 4.A \\ &= (A+B)(A'+C)(A+B+C)(A'+B+C) && 9.B \\ &= (A+B)(A'+C) \end{aligned}$$

Simplificación de funciones.


$$8.- A+B'+A'B+(A+B')A'B = 1$$

$$A+B'+A'B(1+(A+B')) = 1$$

$$A+B'+A'B = 1$$

$$A+B+B' = 1$$

$$1 = 1$$

 

$$9.- (W'+X+Y'+Z')(W'+X+Y'+Z)(W'+X+Y+Z') \\ (W'+X+Y+Z) = W'+X$$

11.A

$$(W'+X+Y')(W'+X+Y) = W'+X \quad 11.A$$

$$W'+X = W'+X$$

Simplificación de funciones.

$$10.- (A+B)(B+C+D')(B'+C+D') = (A+B)(C+D')$$

APLICANDO 11.A

 
 

$$(A+B)(C+D') = (A+B)(C+D')$$

Mapas de Karnaugh.

Un mapa de Karnaugh. Es otra forma de representar la tabla de verdad consistiendo de 2^N casillas donde cada casilla contiene un mitermino ó un máxitermino.


Para una variable

x	f1
0	m ₀
1	m ₁



Mapas de Karnaugh.

Para dos variables:

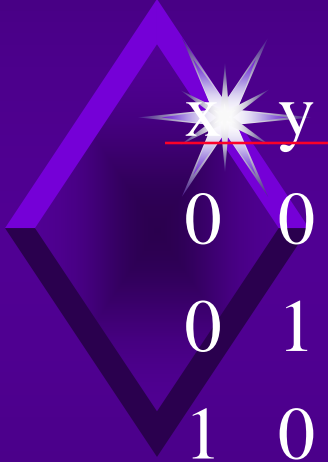

	y	f
0	0	m0
0	1	m1
1	0	m2
1	1	m3

f	f	
	y 0	1
x 0	m0	m1
1	m2	m3

f	f	
	y 0	1
x 0	m0	m2
1	m1	m3

Mapas de Karnaugh.

Para tres variables:


x	y	z	f
0	0	0	m0
0	0	1	m1
0	1	0	m2
0	1	1	m3
1	0	0	m4
1	0	1	m5
1	1	0	m6
1	1	1	m7

f	yz
x	00 01 11 10
0	m0 m1 m3 m2
1	m4 m5 m7 m6

f	z
xy	0 1
00	m0 m1
01	m2 m3
11	m6 m7
10	m4 m5

Mapas de Karnaugh.

Para cuatro variables:



w	x	y	z	f
0	0	0	0	m0
0	0	0	1	m1
0	0	1	0	m2
0	0	1	1	m3
.
.
1	1	1	1	m15

f	yz				
x	00	01	11	10	
00	m0	m1	m3	m2	
01	m4	m5	m7	m6	
11	m12	m13	m15	m14	
10	m6	m9	m11	m10	



Para 5 variables:

w	x	y	z	t	f
0	0	0	0	0	m0
0	0	0	0	1	m1
0	0	0	1	0	m2
.
1	1	1	1	1	m31

Mapas de Karnaugh.


		yzt			
		000	001	011	010
wx	00	m0	m1	m3	m2
	01	m8	m11	m9	m10
	11	m24	m25	m27	m26
	10	m16	m17	m19	m18
		110	11	101	100
		m6	m7	m5	m4
		m14	m15	m13	m12
		m30	m31	m29	m28
		m22	m23	m21	m20



Mapas de Karnaugh.

P. ej. : Dada la siguiente tabla de verdad, representarla en un mapade Karnaugh y minimizarla.

x	y	f1
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

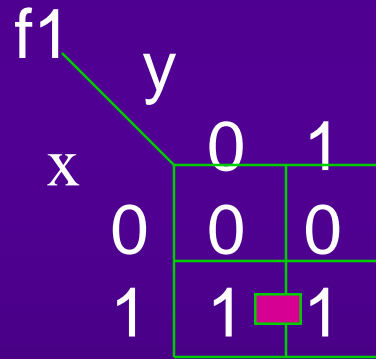

$$\begin{aligned} f1 &= \bar{x}y + xy \\ &= \bar{x}(y+y) \\ &= x \end{aligned}$$

$$f1 = x$$



Mapas de Karnaugh.

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

f

		yz			
		00	01	11	10
x	0	0	0	1	0
	1	1	1	1	0

$$f = xy' + yz$$

$$\begin{aligned} f &= xy' + yz + xz = xy' + yz + xz(y + y') \\ &= xy' + yz + xyz + xy'z \\ &= xy'(1 + z) + yz(1 + x) \\ &= xy' + yz \end{aligned}$$



Mapas de Karnaugh.

- ◆ P.ejemplo: Dada las siguientes funciones presentarlas en un mapa de karnaugh.

A). $f(x,y,z) = xy' + xz + y'z$

f	yz			
x	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	1	0



Mapas de Karnaugh.

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez


◆ B). $f(A,B,C,D) = AB + AC' + CD' + B'D + B'C'$

$$f = A + B' + CD'$$

f

AB \ CD

	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

 

Mapas de Karnaugh.

◆ Tarea:

c). $f(A,B,C,D) = C'D + AB'C' + A'BCD' + A'BD'$

d). $f(W,X,Y,Z) = XYZ + W'XYZ' + WX'Y'Z + XY' + WY'Z + W'YZ' + YZ$

e). $f(A,B,C) = ABC + AB' + A'B'C' + AB' + AC'$

f). $f(X,Y,Z) = XY + Y + Z + X'Y'Z' + X'YZ'$

P. ejem. Representar la sig. tabla en un mapa de Karnaugh.



Mapas de Karnaugh.

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez


A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	*
1	0	1	1	*
1	1	0	0	0

1	1	0	1	1
1	1	1	0	*
1	1	1	1	*

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	0	0
	01	1	1	0	1
11	0	1	*	*	
10	0	1	*	*	

Mapas de Karnaugh.

 P. ejemplo: Reducir la siguiente función por el método de mapas de Karnaugh.




F	CD			
AB	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11		1	1	
10		1	1	

$$F = \overline{A}D + AD$$

Mapas de Karnaugh.

P. ejem: Simplificar la siguiente función en suma de productos y productos de sumas.

$$f(A,B,C,D) = (0,1,2,5,8,9,10)$$

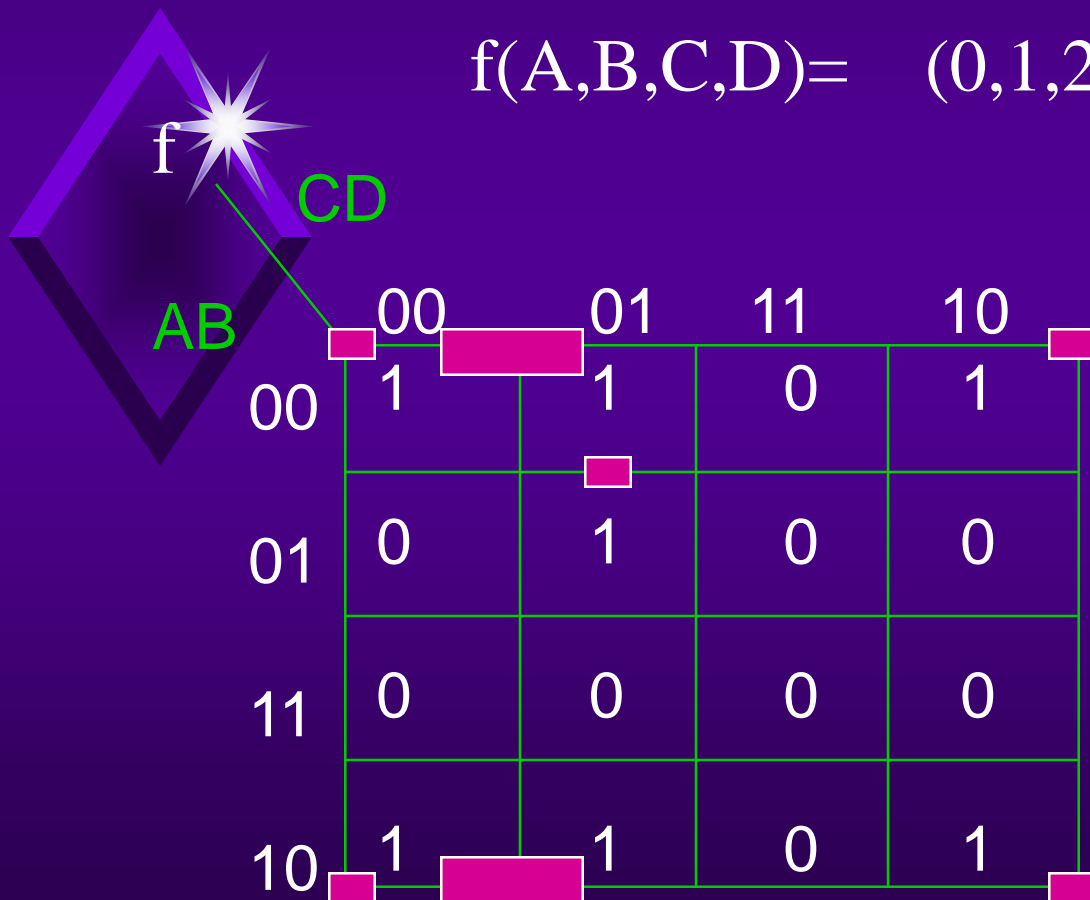


$$f = \overline{B}C + \overline{B}D + \overline{A}CD$$

Mapas de Karnaugh.

Tarea: Simplificar la siguiente función:

$$f(A, B, C, D, E) = \Sigma (0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31)$$



Ejemplo: Hay 4 personas que actúan como jueces en una competencia dada. Cada uno de acuerdo a sus acciones de la empresa tienen cierto peso en su votación Juan=40%, Pedro= 30%, Pablo =20%, José = 10%.


Si el porcentaje es mayor que el 50% se considera aceptado, si no es rechazado. Diseñar un circuito que muestre el resultado, transparente para los votantes.

Mapas de Karnaugh.

40	30	20	10		40	30	20	10	
Ju	Pe	Pa	Jo	S1	Ju	Pe	Pa	Jo	S1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Mapas de Karnaugh.
 
$$S_1 = J_u P_e + J_u P_a + P_e P_a J_o$$



S_1


Pa Jo

Ju Pe

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

The Karnaugh map for S_1 is a 4x4 grid. The columns are labeled Pa Jo (00, 01, 11, 10) and the rows are labeled Ju Pe (00, 01, 11, 10). The cells contain the following values: (00,00)=0, (01,00)=0, (11,00)=0, (10,00)=0; (00,01)=0, (01,01)=0, (11,01)=1, (10,01)=0; (00,11)=1, (01,11)=1, (11,11)=1, (10,11)=1; (00,10)=0, (01,10)=0, (11,10)=1, (10,10)=1. A red horizontal bar highlights the cells (11,11), (01,11), and (10,11). A red square highlights the cell (11,01). Another red square highlights the cell (10,11).




Mapas de Karnaugh.

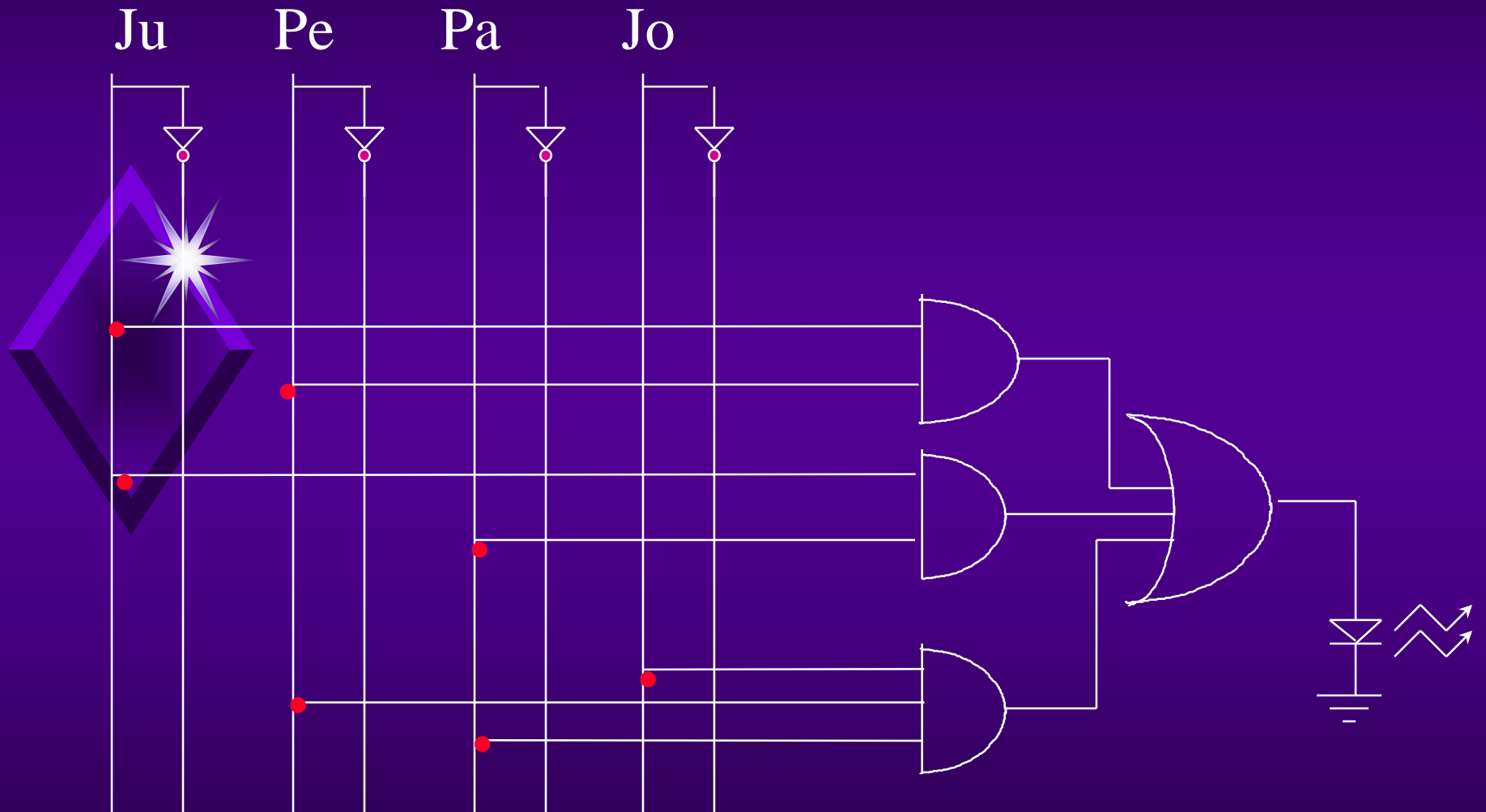




Universalidad de las compuertas NAND y NOR.

Cualquier función se puede representar con compuertas NAND y NOR.

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

   


Con NAND

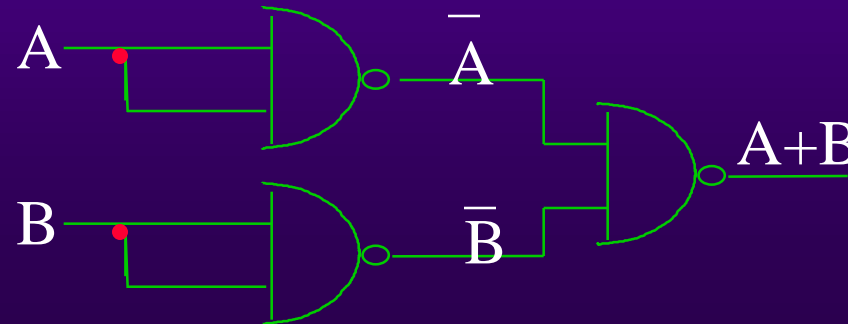  

Universalidad de las compuertas NAND y NOR.





Cualquier función se puede representar con compuertas NAND y NOR.

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

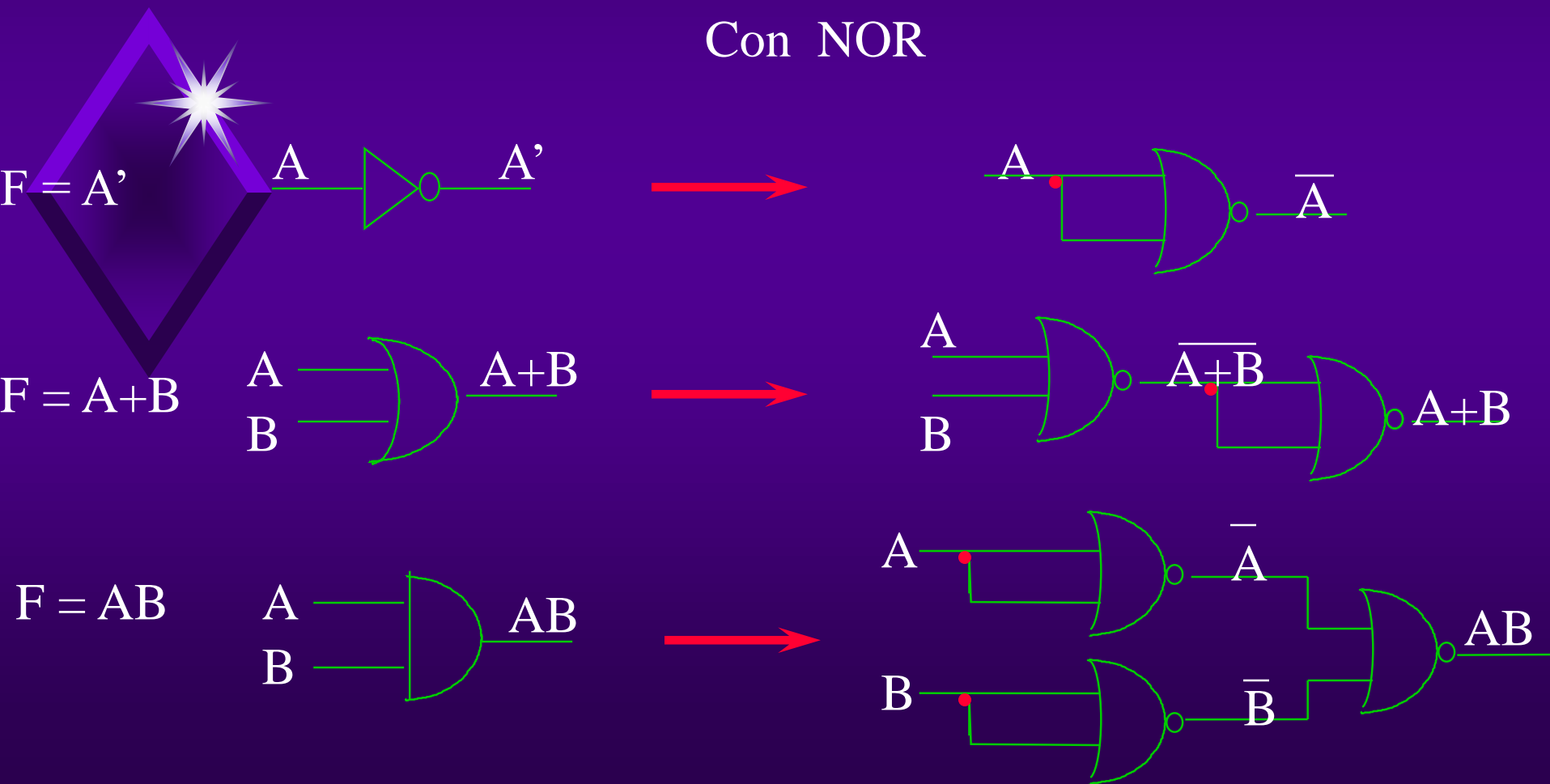

Universalidad de las compuertas NAND y NOR.

Resumen:

    


Universalidad de las compuertas NAND y NOR.

Por ejemplo:

Representa la siguiente función con compuertas NAND:
 
$$F(A,B,C,D) = AB + CD = \overline{\overline{AB + CD}} = \overline{\overline{AB} \overline{CD}}$$



Universalidad de las compuertas NAND y NOR.

Ejercicio:

Para el siguiente ejercicio construya el circuito lógico usando sólo compuertas NAND ó NOR.


$$A) F=AB (C+D) = AB + (C+D)$$



Decodificadores.

Un decodificador es un circuito combinacional que convierte información binaria de N entradas a 2^N salidas; que con frecuencia se les refiere como decodificadores $N \times M$ donde $M = 2^N$.

Un decodificador genera 2^N minterminos.


Supongamos que tenemos dos entradas por lo tanto tendremos 2 salidas. Esto es un decodificador 2×4 .

Decodificadores.

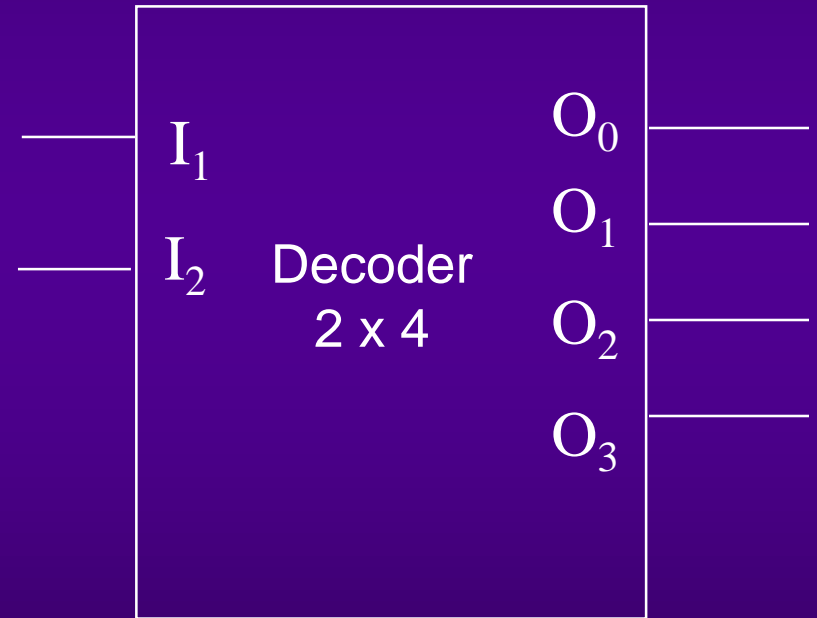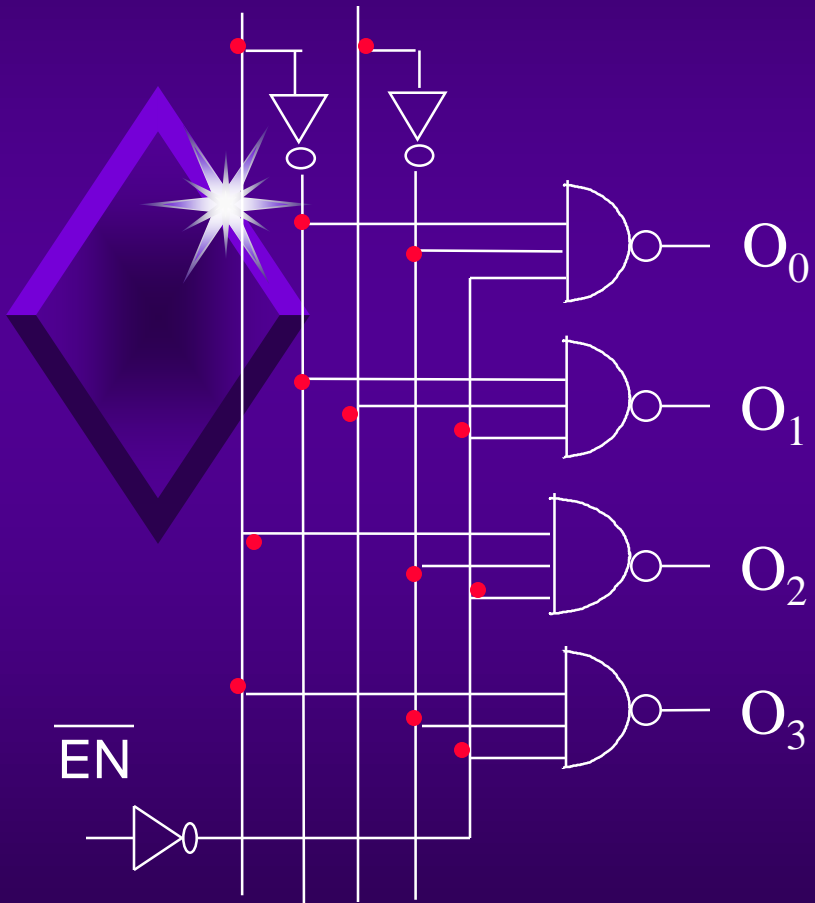

Decodificadores.

Tabla de verdad.

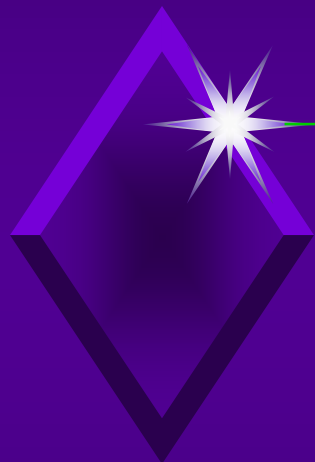

X	Y	D0	D1	D2	D3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Un decodificador nos puede servir para representar funciones.

Decodificadores.


Ejemplo 1:

Implemente la siguiente función utilizando un decoder de 3x8.

$$F(A,B,C) = AB + \bar{A}\bar{C} + ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$




A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

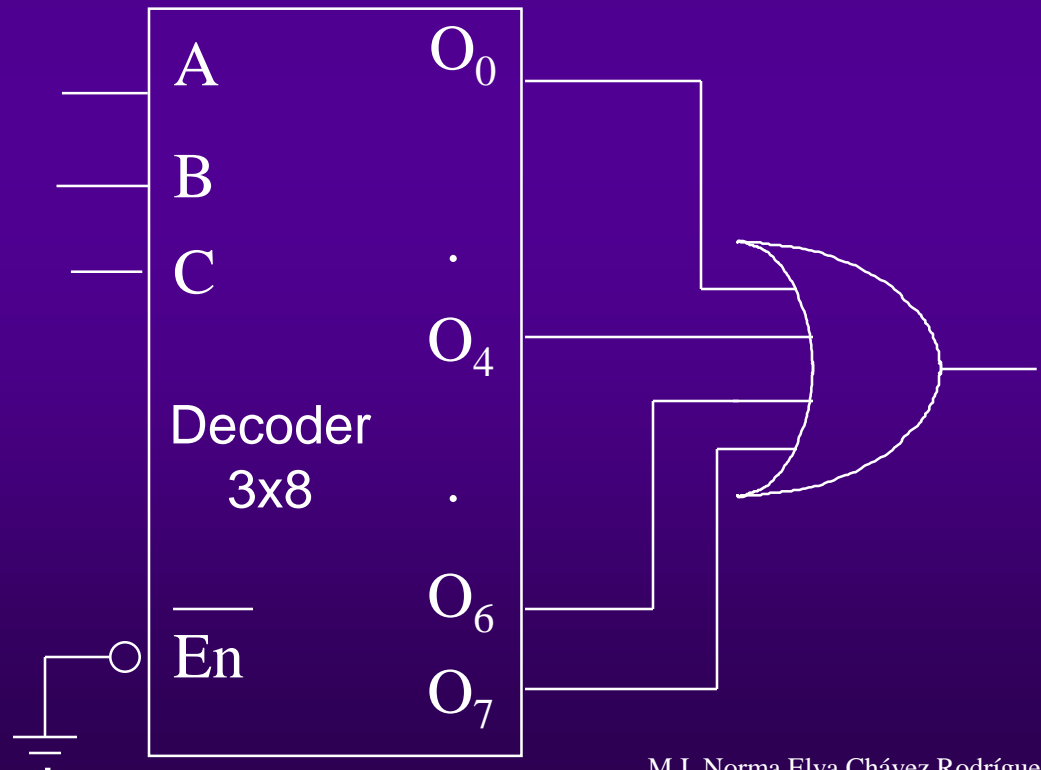

Decodificadores.

 
Ejemplo 2

Diseñe un sumador completo utilizando un decodificador de 3x8



A	B	C	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Decodificadores.

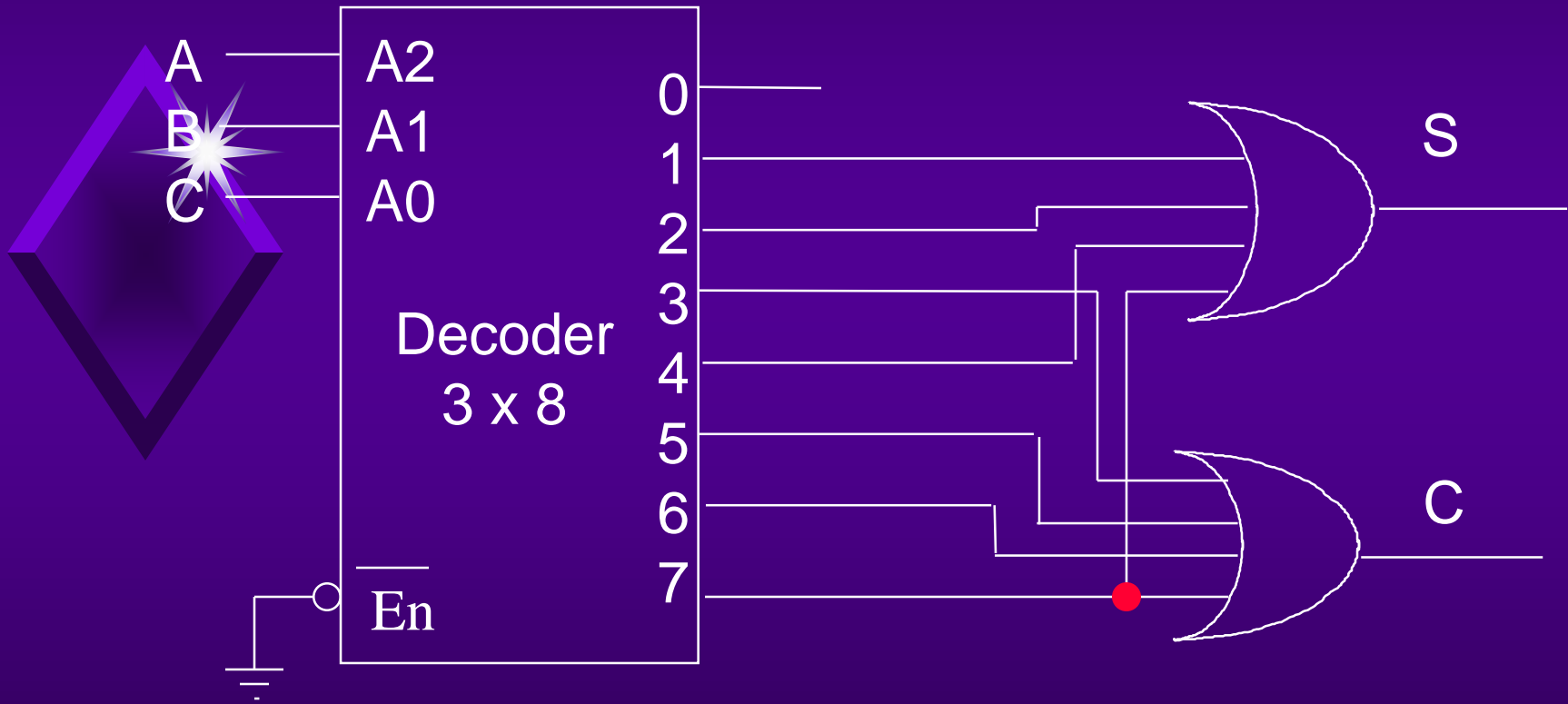

Decodificadores.

Decodificadores con entradas “Enable” .

Estas entradas sirven para controlar la operación del decodificador. El 74L5138 tiene salidas negadas.



Decodificadores.

Circuito interno

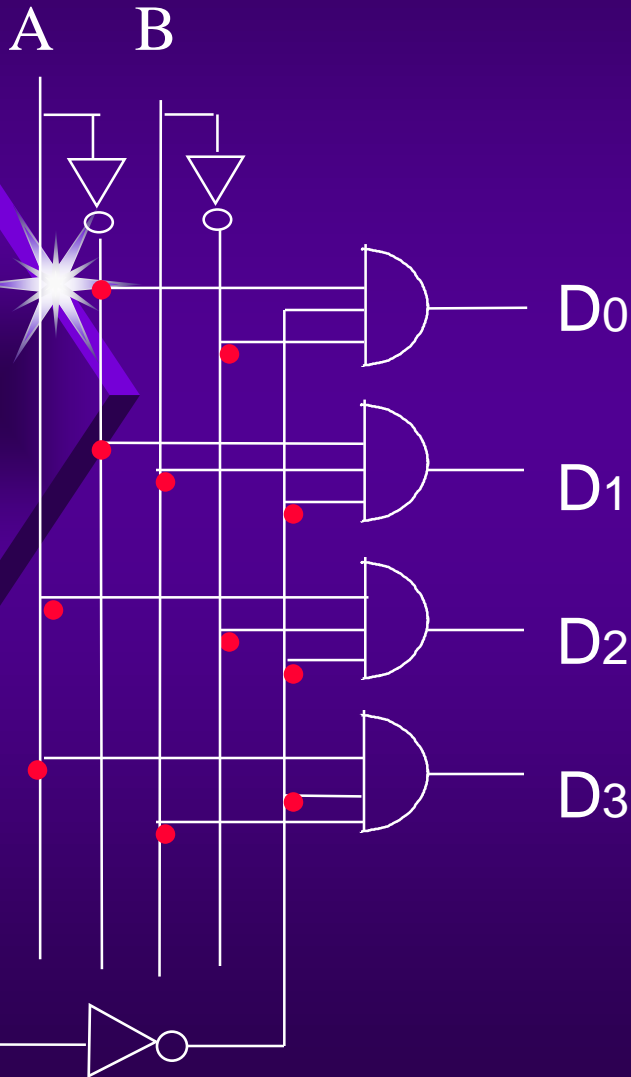



Tabla de verdad

E	A	B	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
1	x	x	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0



Decodificadores.

Simbolo del decodificador 74L5138

 


Decoder de 2x4



Decodificadores.

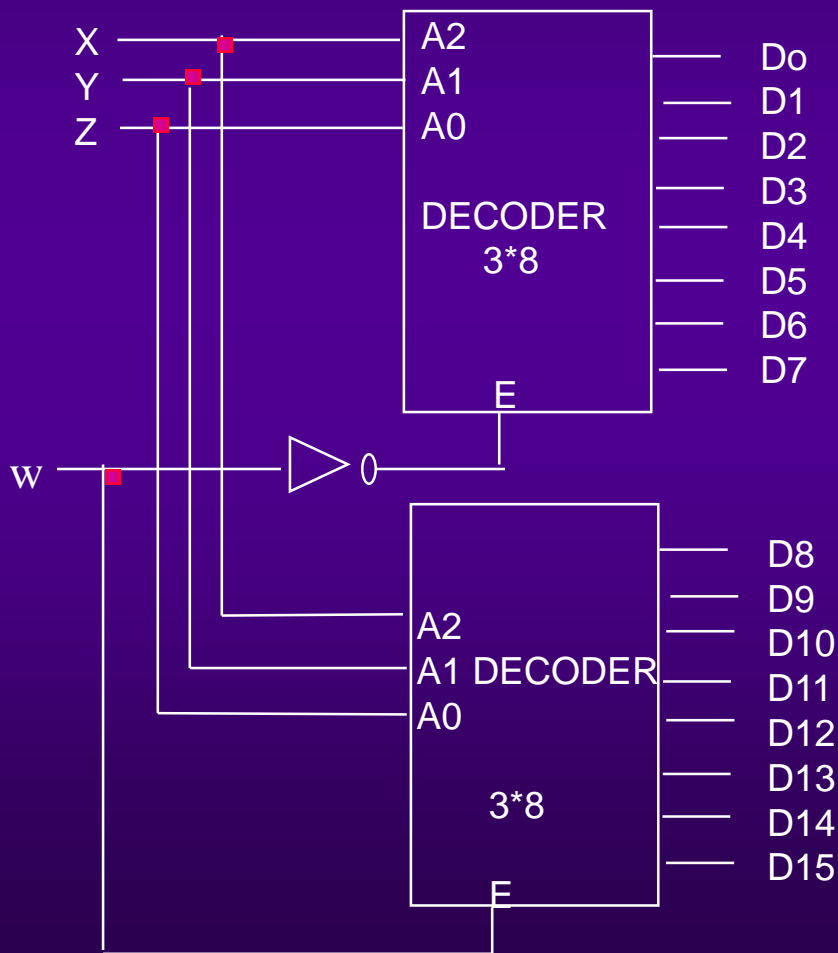Diseñe un decodificador de 4x16 usando dos decoder's de 3x8 con entrada enable



Algunos decodificadores importantes

74LS139

74AC154

74LC138

Decodificadores.

Tabla de verdad


X YZW	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011																
0100																
0101																
0110								■								
0111								■								
1000								■								
1001																




Decodificadores.


Para los puertos de entrada.

74LS139

 


Para los puertos de salida

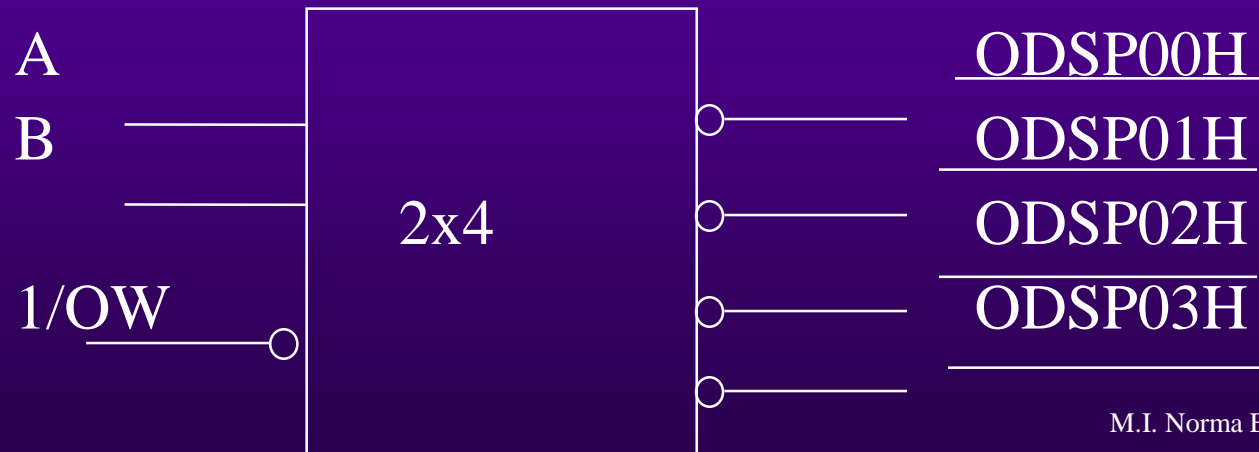

 

Decodificadores.


74C154

 

Decodificadores.

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

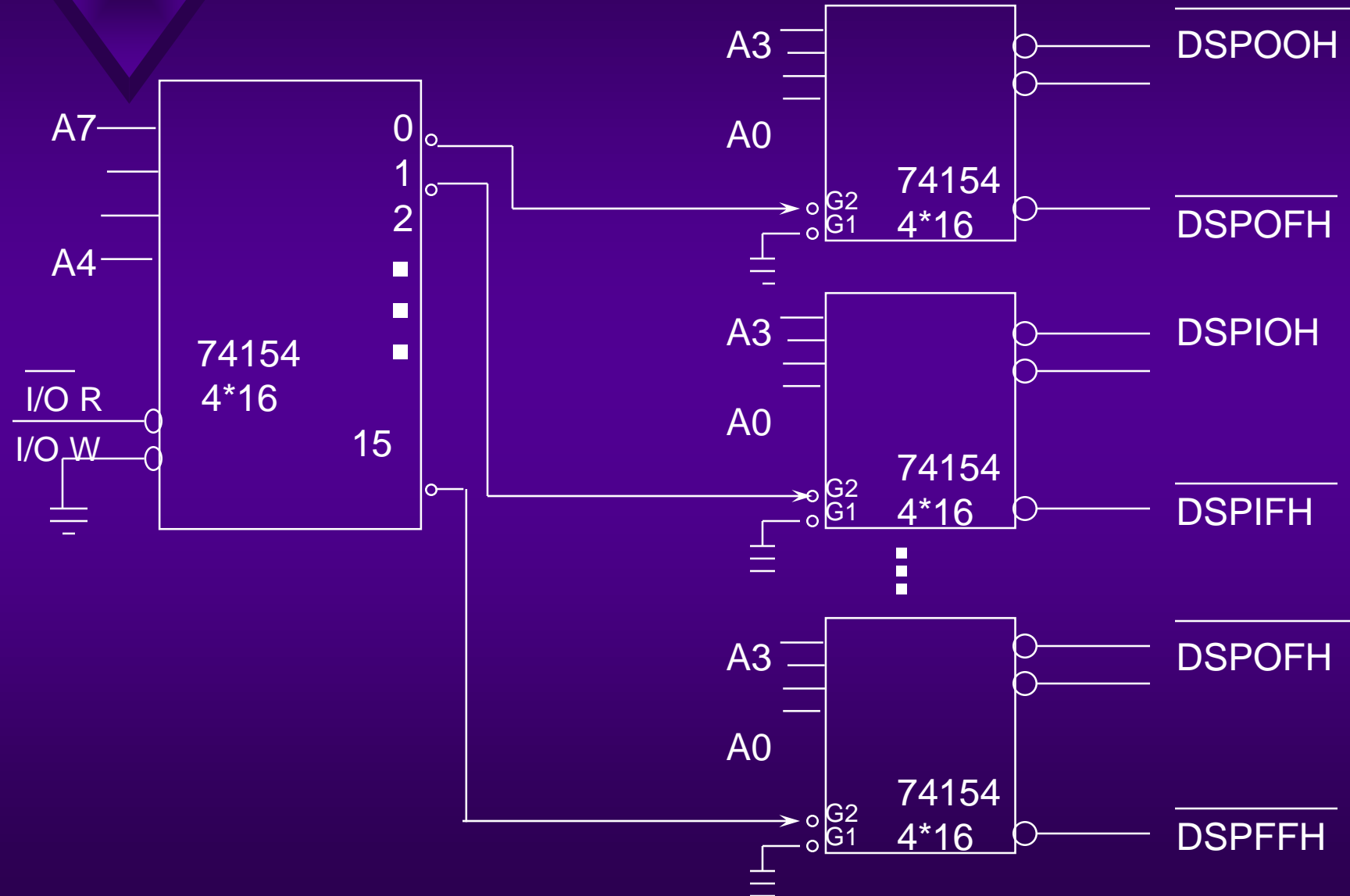Generación de los pulsos selectores de los dispositivos.



Multiplexor.

Un multiplexor es un circuito combinacional que selecciona una línea de entrada de entre varias.


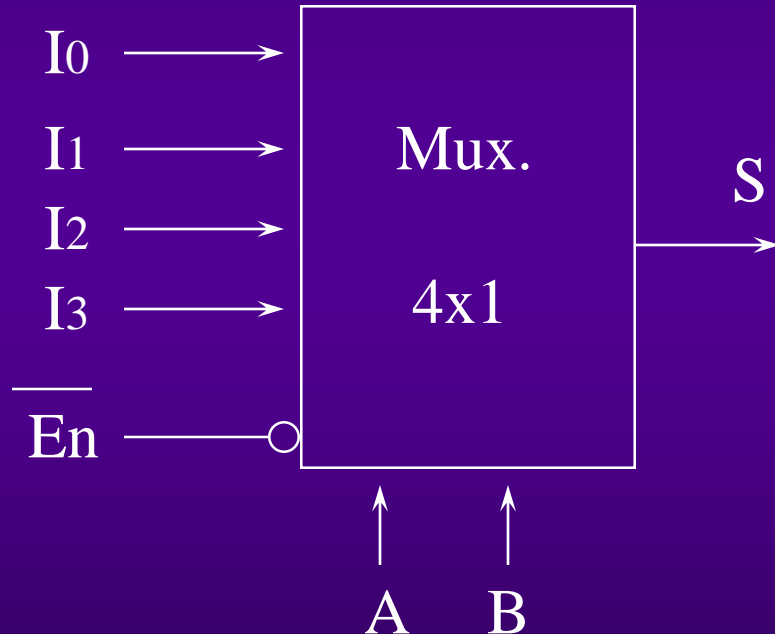



Tabla de verdad


S1	S0	S
0	0	I ₀
0	1	I ₁
1	0	I ₂
1	1	I ₃

 

Multiplexor.

Circuito Interno

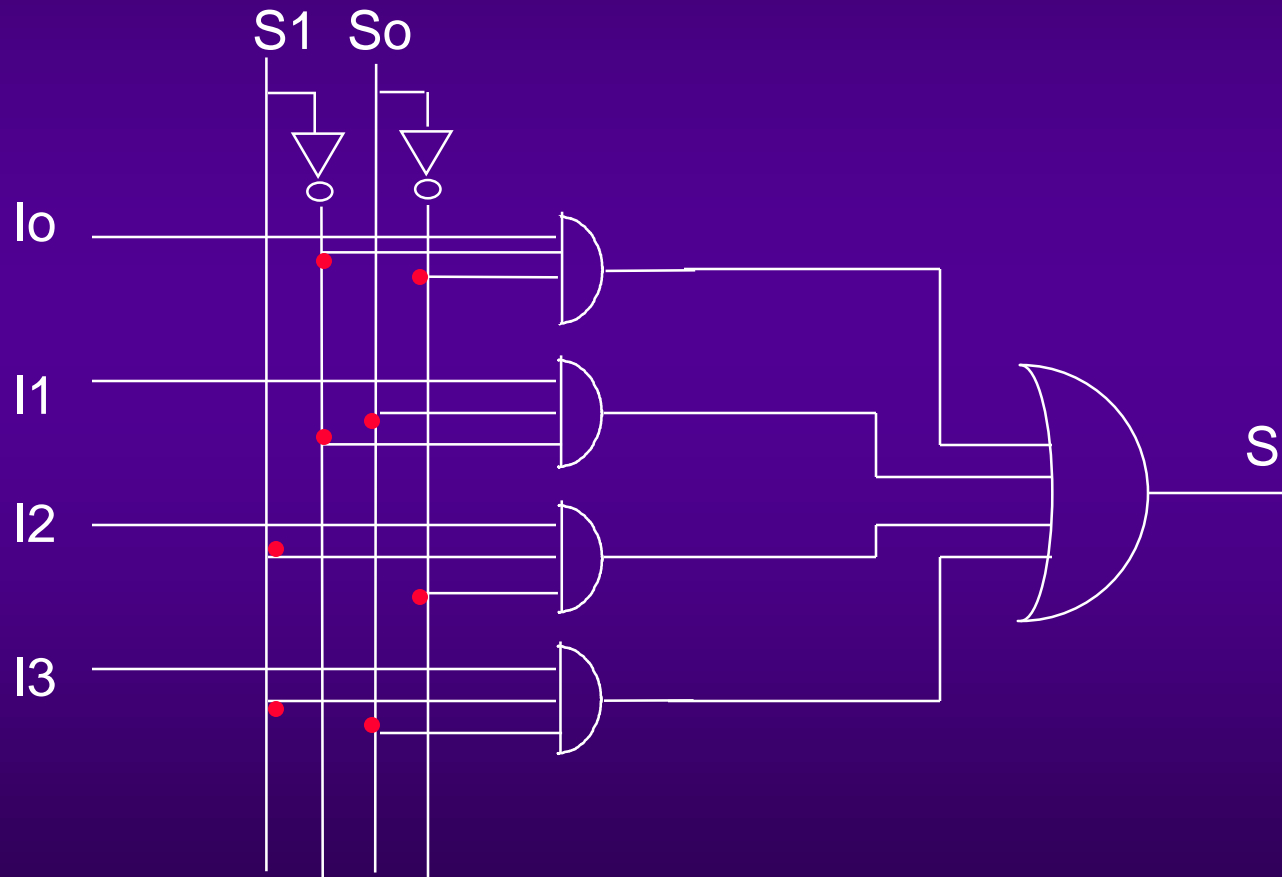

 

Multiplexor.

Para implementar una función booleana de N variables se necesita un multiplexor de $N - 1$ entradas de selección .

Las primeras N -variables (las de menor peso) de la función se conectan a las entradas de la selección del multiplexor . La variable que resta de la función se utiliza para la entrada de datos .

Multiplexor.


M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

Por ejemplo:

Implemente la siguiente función con un MUX de 4x1 y una variable residual.

$$F(x,y,z) = (1,2,6,7)$$

x	y	z	F	
0	0	0	0	
0	0	1	1	z
0	1	0	1	
0	1	1	0	z'
1	0	0	0	
1	0	1	0	0
1	1	0	1	
1	1	1	1	1

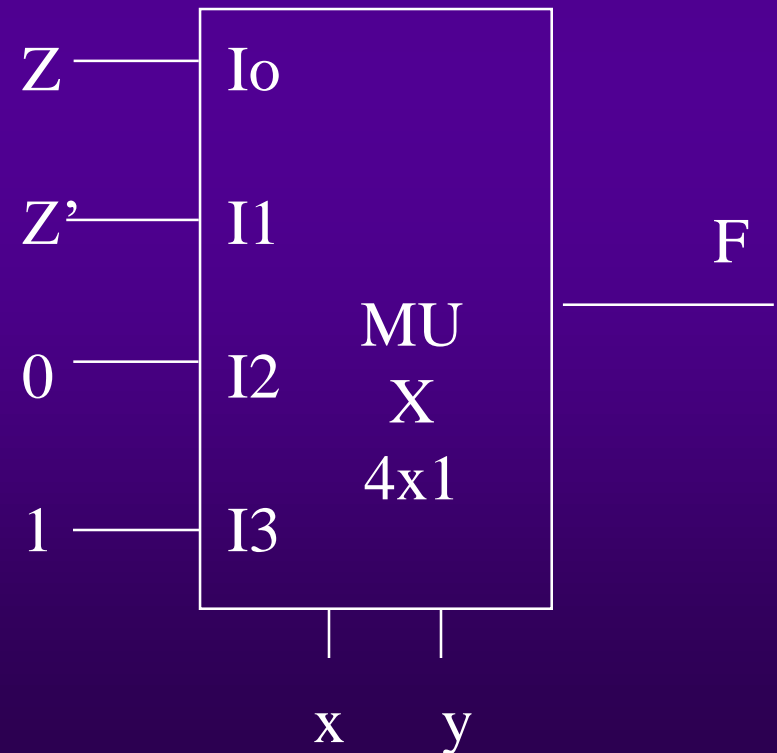


Multiplexor.

Ejemplo: Implemente la siguiente función con un MUX de 4x1 y una variable residual

$$F(A,B,C)=A'B'C+A'B'+AB$$

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

 




ó también:

Multiplexor.

	I0	I1	I2	I3
A'	0	1	1	0
A	0	0	1	1
	0	A'	1	A

 


Multiplexor.

Ejemplo: Implemente la siguiente función con un multiplexor de 8x1.

$$F(A,B,C,D) = \sum(0,1,3,4,8,9,15)$$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1 <i>1</i>
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1 <i>D</i>
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0 <i>D'</i>
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0 <i>0</i>


A	B	C	D	F
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1 <i>1</i>
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0 <i>0</i>
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0 <i>0</i>
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1 <i>D</i>

 


Dispositivos Lógicos Programables.

 - 1.- PAL's Programmable Array Logic.
- 2.- PLA's Programmable Logic Arrays.
- 3.- ROM's Read only Memory
- 4.- EPROM's Erase Programmable read only memory.

Los arreglos lógicos programables son dispositivos con múltiples entradas y múltiples salidas organizadas en un sub-arreglo AND y otro OR.



Dispositivos Lógicos Programables.

 

Programación


	AND	OR
PLA	Programmable	Programmable
PAL	“	Fijo
PROM	Fijo	Programmable



Dispositivos Lógicos Programables.

Ejemplo de un PLA de 3 entradas y 5 salidas:

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

 




Dispositivos Lógicos Programables.

Un PLA TTL Típico tiene 16 entradas 48 productos y 8 salidas en un chip de 24 pines.

 Ejemplo:

Use un PLA para diseñar un control de BCD a 7 segmentos.



Dispositivos Lógicos Programables.

$$F_a = A + BD + C + B'D'$$

$$F_b = A + C'D' + CD + B'$$


$$F_c = A + B + C' + D$$

$$F_d = B'D' + CD' + BC'D + B'C$$

$$F_e = B'D' + CD'$$


$$F_f = A + C'D' + BD' + BC'$$

$$F_g = A + CD' + BC' + B'C$$

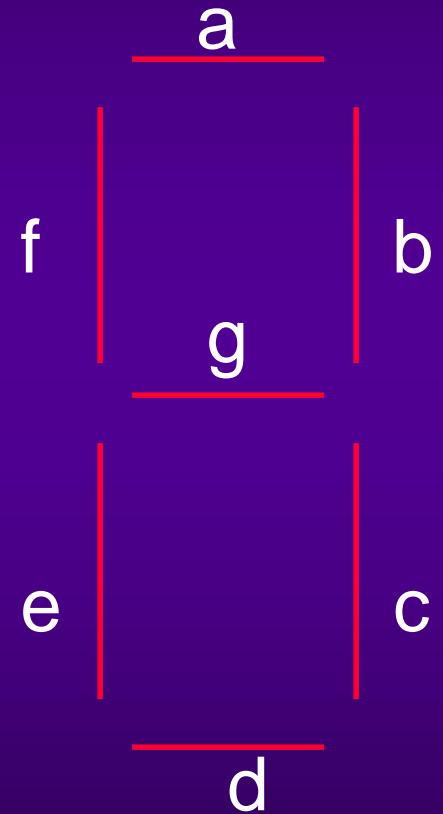

Dispositivos Lógicos Programables.

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

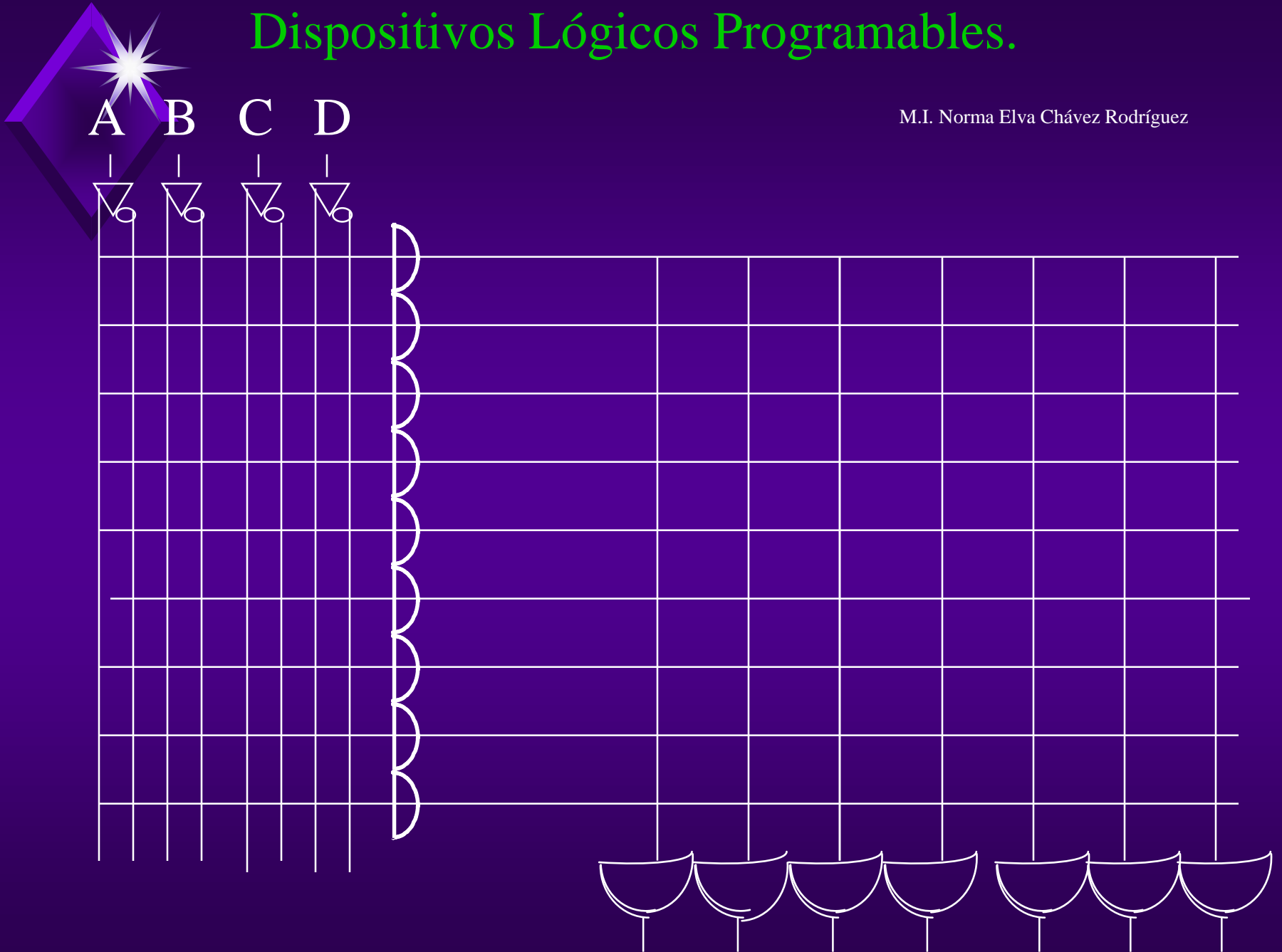



Dispositivos Lógicos Programables.

Memorias de sólo lectura son un tipo de memoria de semiconductor que están diseñadas para retener datos que son permanentes o que no cambian con mucha frecuencia .

En algunas ROM los datos se tienen que grabar a la hora de la fabricación, algunos otros pueden programarse eléctricamente.


La ROM se usa para almacenar datos e información que no cambiará durante la operación de un sistema.

Dispositivos Lógicos Programables.

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

Diagrama a bloques de una ROM

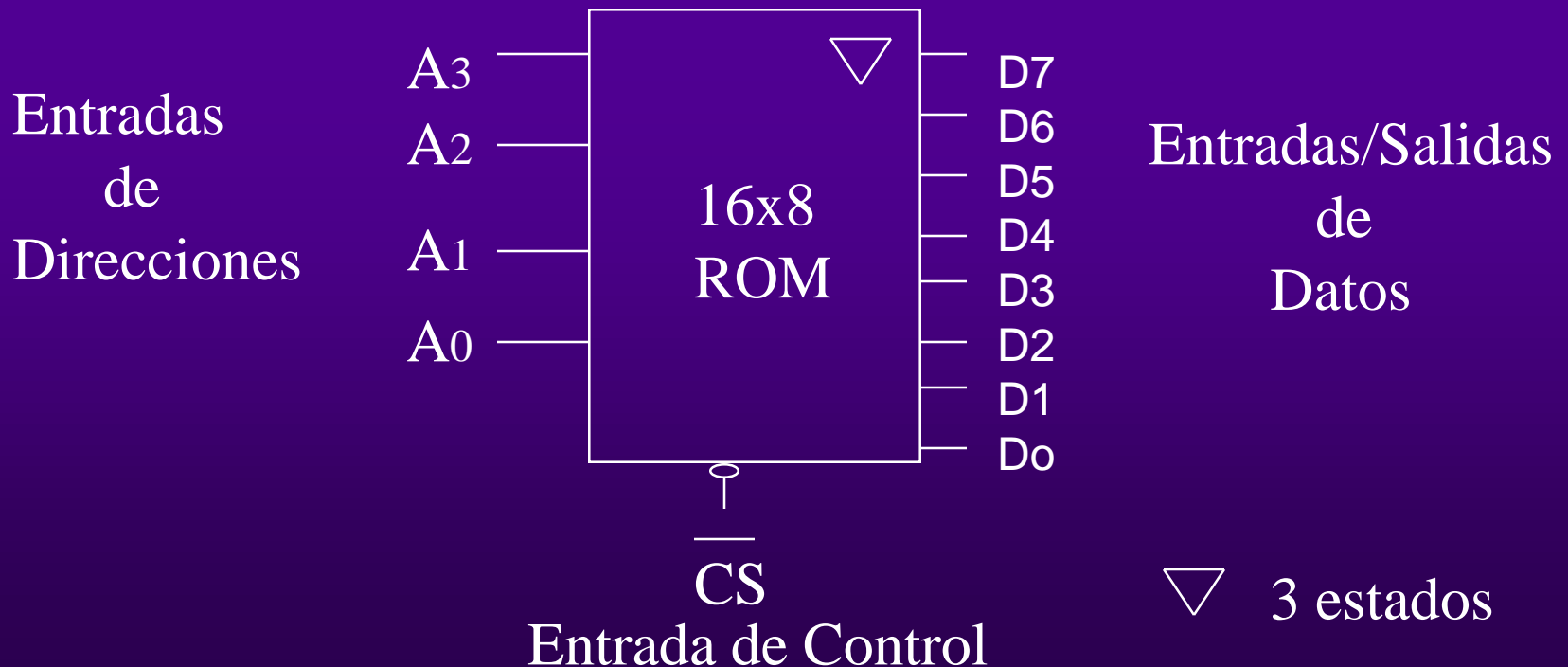Una ROM tiene tres conjuntos de señales :
entradas/salidas de datos, entradas de direcciones
y líneas de control.





Dispositivos Lógicos Programables.

Esta Rom almacena 16 palabras , ya que tiene $2^4 = 16$ posibles direcciones y cada palabra 8 bits , puesto que hay 8 salidas de datos. Por lo tanto , esta es una ROM de 16x8 . La entrada de control CS significa selección de CI.

Operación de Lectura.

Suponga que la ROM ha sido programada con los siguientes datos:



Palabra

	A3	A2	A1	A ₀	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D ₀	D7-DO
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	DE
1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	3A
2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	85
3	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	AF
4	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	19
5	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	7B
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00
7	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	ED
8	1	0	0	0				.					3C
9	1	0	0	1				.					FF
10	1	0	1	0				.					BC
11	1	0	1	1									C7
12	1	1	0	0									27
13	1	1	0	1									6A
14	1	1	1	0									D2
15	1	1	1	1									5B



Dispositivos Lógicos Programables.


P. ejemplo: La palabra de datos almacenada con la localidad 0011 es 10101111 . Los datos que se almacenan en binario en la ROM , pero con mucha frecuencia se usa notación hexadecimal para mostrar los datos almacenados. A fin de leer una palabra de datos de la ROM, se necesita hacer dos cosas : Aplicar las entradas de direcciones adecuadas y luego activar las entradas de control.



Dispositivos Lógicos Programables.

Arquitectura de la ROM .

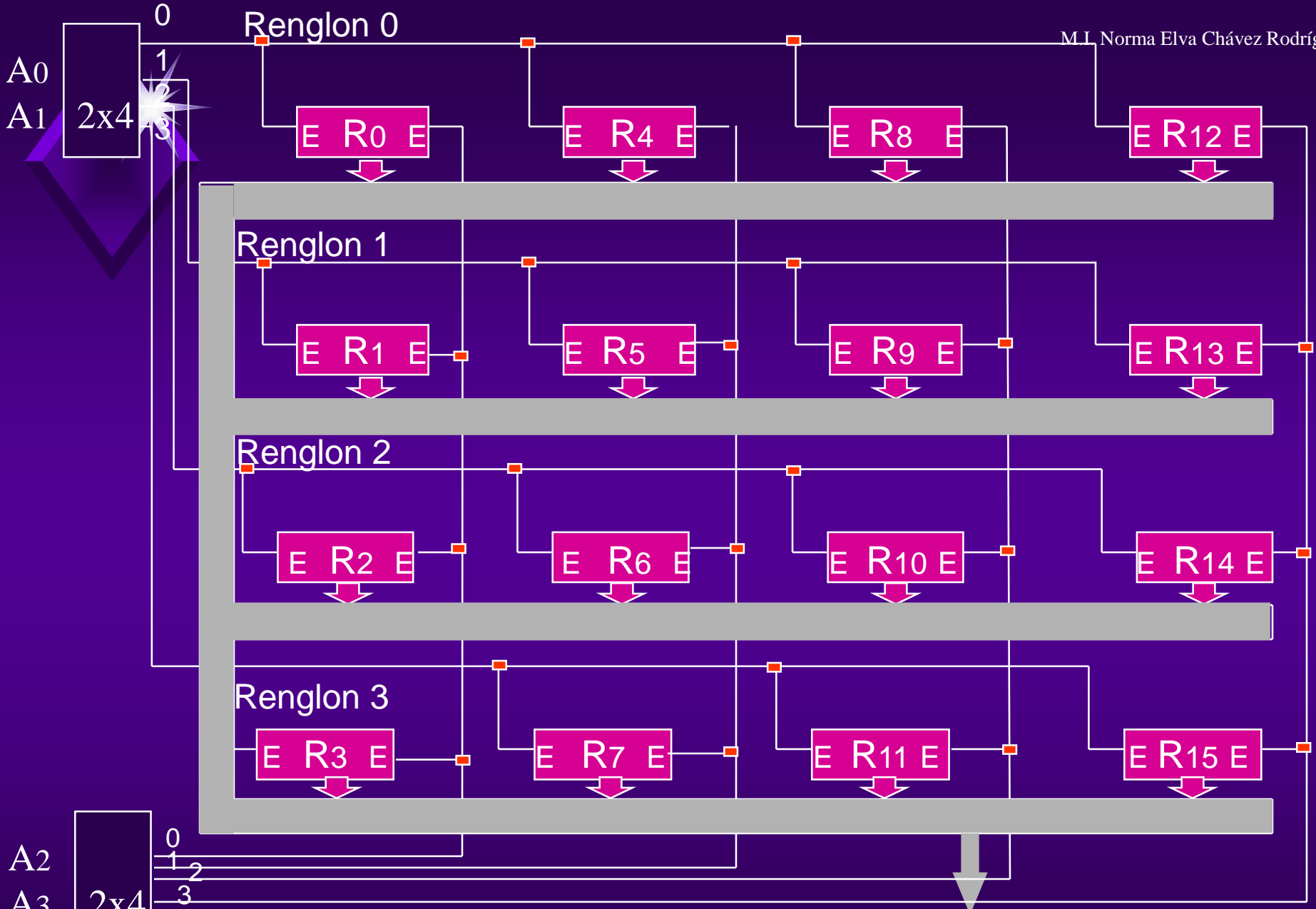La arquitectura de un CI ROM es muy complicado y no necesitamos conocer todos sus detalles . Sin embargo , es constructivo observar un diagrama simplificado de la arquitectura interna para la ROM de 16x8 . Existen cuatro partes básicas : Decodificador de renglones , decodificador de columnas , disposición de registros y buffers de salida:



CADA REGISTRO ALMACENA
UNA PALABRA DE 8 BITS

\overline{CS} E Buffer de salida

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0



Dispositivos Lógicos Programables.


Temporización de la ROM.

Tiempo de acceso (t_{acc}): Es el retardo en la propagación entre la aplicación de entradas de una ROM y la aparición de las salidas de datos durante una operación de lectura. Es una medida de la velocidad de operación de la ROM.



Temporización de lectura en ROM.

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

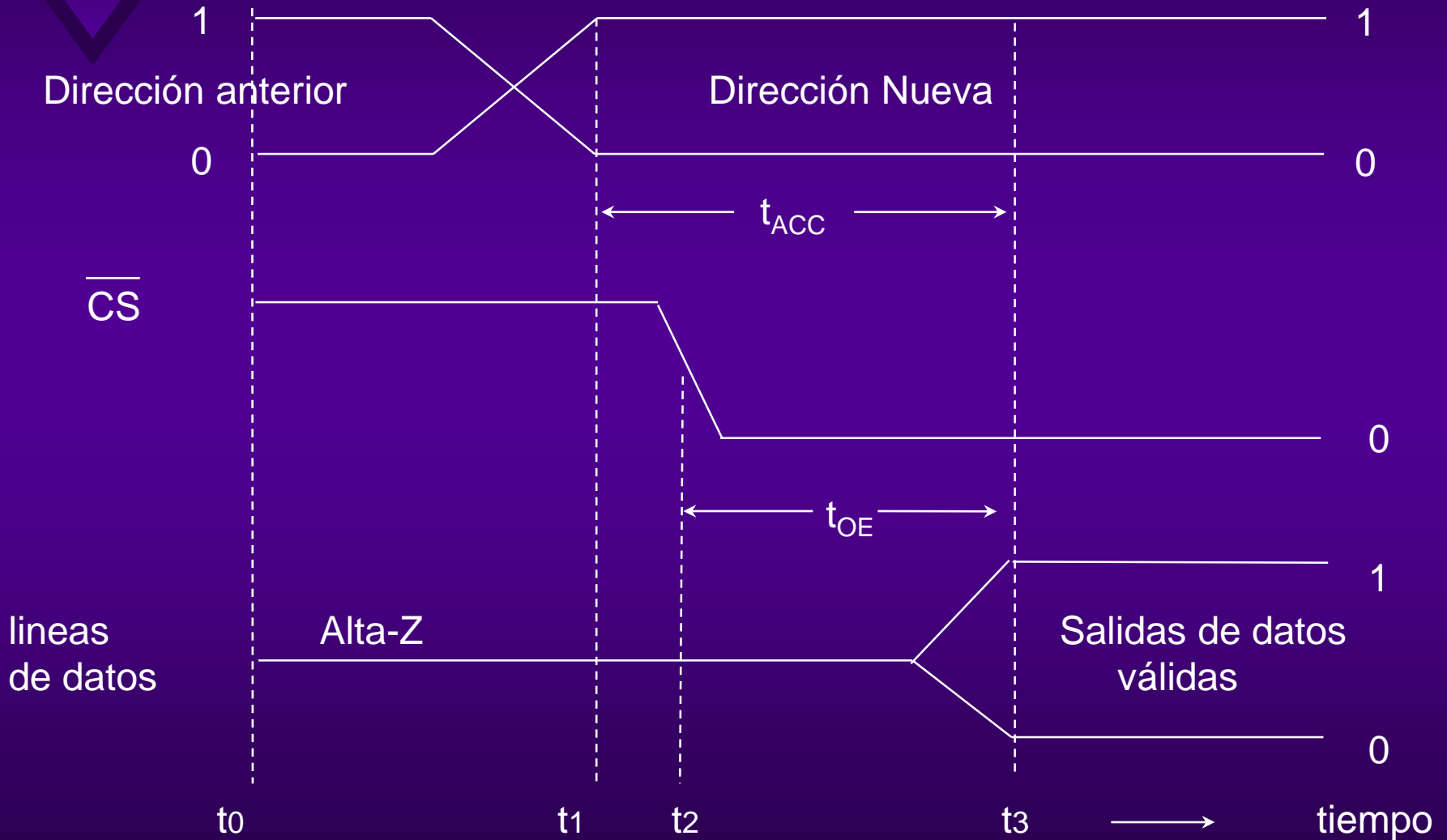



Temporización de lectura en ROM.

t_{ACC} $\left\{ \begin{array}{l} 30 \text{ — } 90 \text{ nS en ROM bipolares (bJT)} \\ 35 \text{ — } 500 \text{ nS en NMOS} \end{array} \right.$

t_{OE} = Tiempo de habilitación de salida.

t_{OE} $\left\{ \begin{array}{l} 10 \text{ a } 20 \text{ nS para ROM bipolares} \\ 25 \text{ a } 100 \text{ nS para ROM MOS} \end{array} \right.$




Dispositivos Lógicos Programables.

Tipos de ROM

ROM programada por mascarilla : Este tipo de ROM tiene sus localidades de almacenamiento escritas (programadas) por el fabricante según las especificaciones del cliente (MROM).

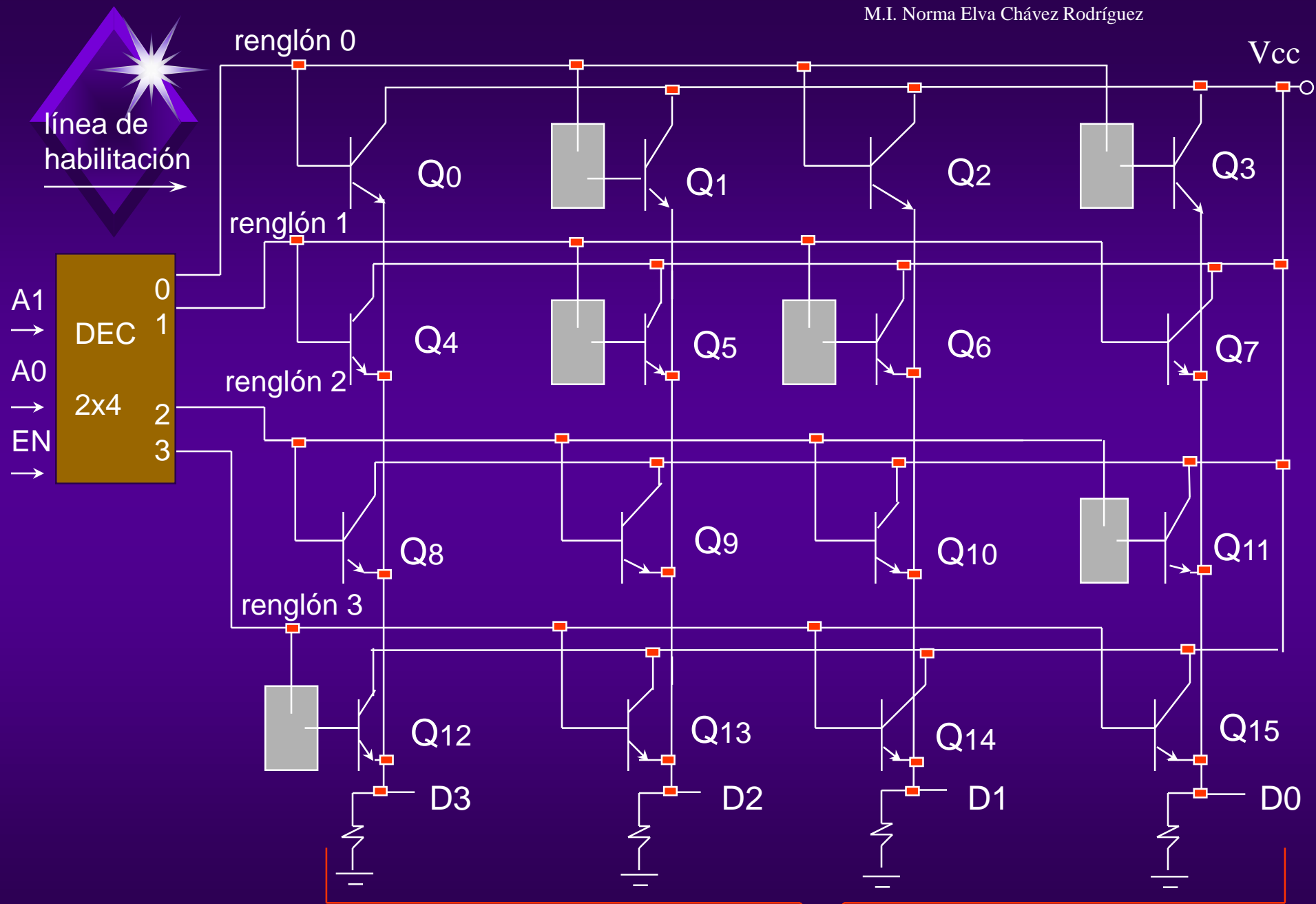Un ejemplo de una ROM bipolar se presenta en el siguiente dibujo:



SALIDAS DE DATOS




Dispositivos Lógicos Programables.

Dirección		Dato			
A1	A0	D3	D2	D1	D0
0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1

Las MROM se encuentran disponibles en varias capacidades, todas ellas pequeñas. Una de las más populares es la 74187, es una memoria de 256x4 con un $t_{acc} = 40ns$ con salidas de colector abierto. Otra ROM es la 7488A con capacidad de 32x8 y $t_{acc} = 45ns$.

Dispositivos Lógicos Programables.

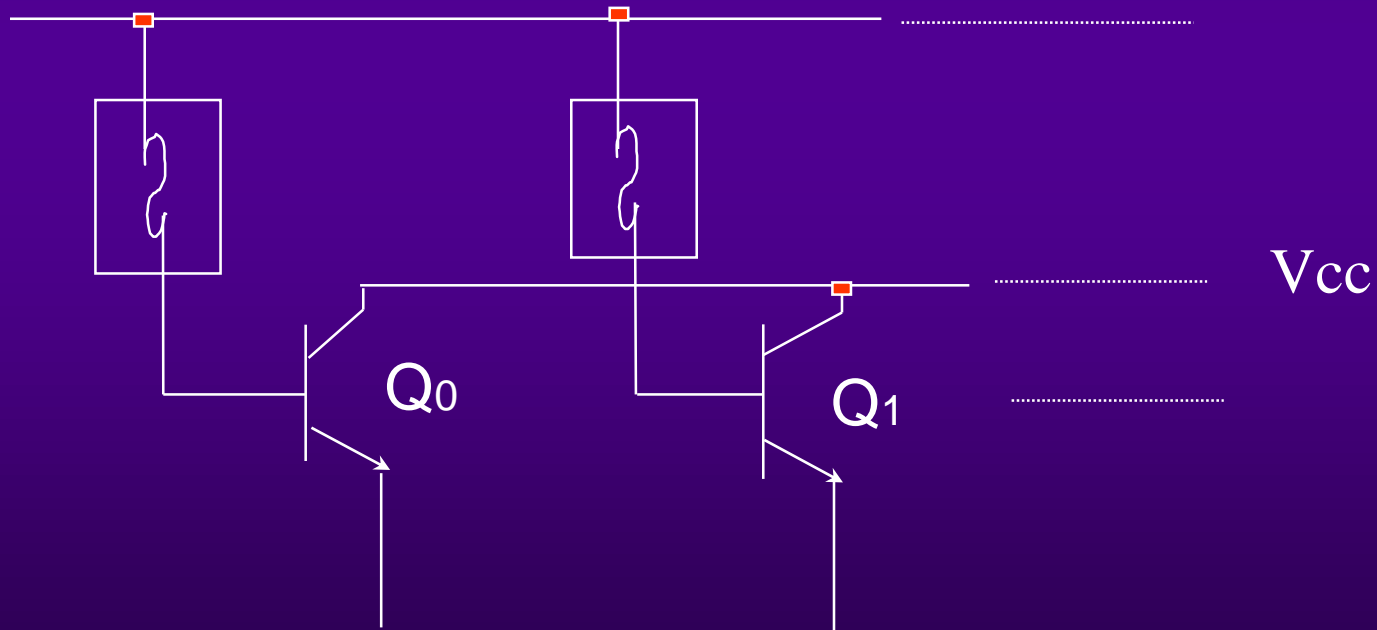ROM Programables (PROM). Este tipo de ROM se han creado con conexión fusible de forma tal que pueden ser programadas por el usuario, solo que pueden ser programadas una sola vez igual que las MROM.





Dispositivos Lógicos Programables.

PROM por ej. 74186 de 64x8 con $t_{acc} = 50\text{ns}$ TBP28S166 de 2Kx8
PROM MOS por ej.: TMS27PC256 de 32Kx8 con $t_{acc} = 120$ a
250ns.

ROM programable y borrable (EPROM). Este tipo de ROM puede ser programada y borrada por el usuario tantas veces como quiera. Una vez programada, la EPROM es una memoria no volátil.

EPROM 2732 de 4Kx8 $t_{acc} = 45\text{ns}$.

PROM eléctricamente borrable (EEPROM): 2864 de 8Kx8 $t_{acc} =$
250ns




Dispositivos Lógicos Programables.

Aplicaciones de las ROM.

- Almacenamiento de programas en microcomputadora programación en firme (firmware).
- Memoria de arranque.
- Tablas de datos.
- Convertidor de datos.
- Generador de caracteres.
- Generador de funciones.

Sumadores y Restadores.

1/2 SUMADOR A+B

 

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$$S = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$S = A \oplus B$$

$$C = AB$$

S	B	
A	0	1
0	0	1
1	1	0

C	B	
A	0	1
0	0	0
1	0	1

 

Sumadores y Restadores.

1/2 RESTADOR A-B


A	B	D	R
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0

D	B	
A \	0	1
0	0	1
1	0	0

$$D = \bar{A}B$$



R	B	
A \	0	1
0	0	1
1	1	0
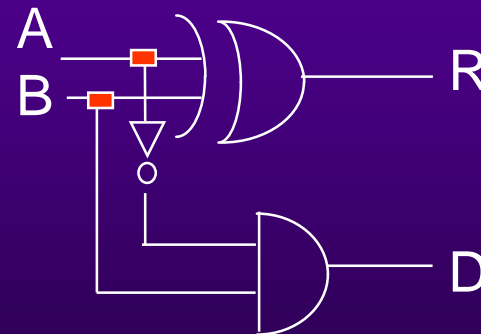
$$R = \bar{A}B + A\bar{B}$$
$$R = A \oplus B$$



Sumadores y Restadores.

SUMADOR COMPLETO

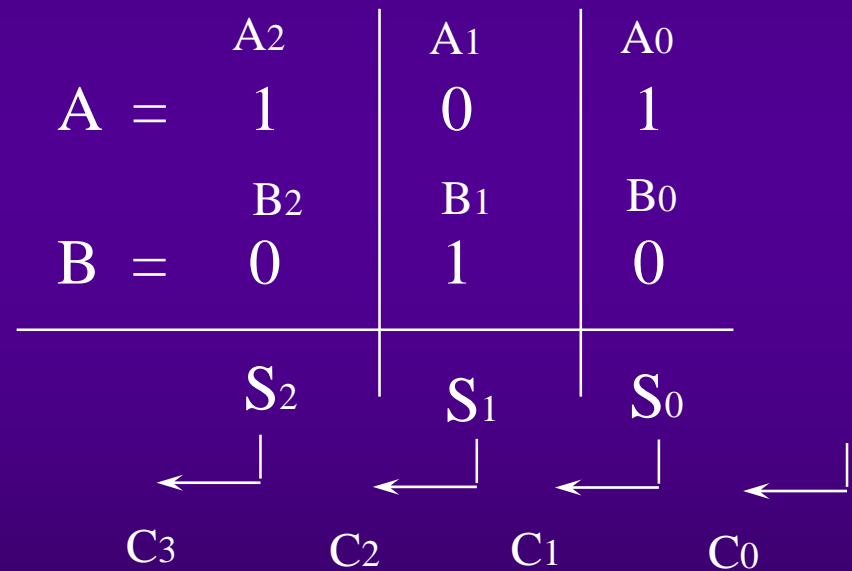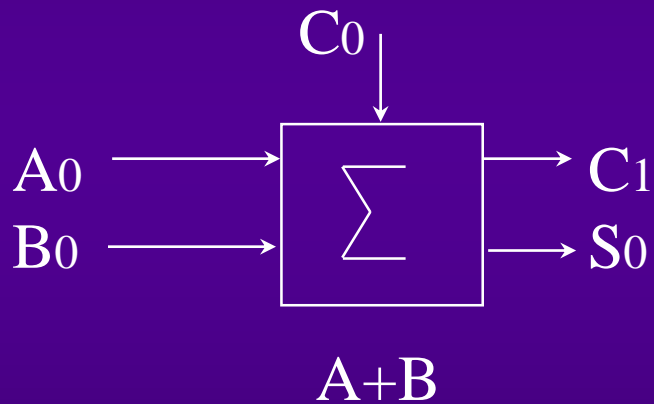

Sumadores y Restadores.

A ₀	B ₀	C ₀	S ₀	C ₁
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

		B ₀ C ₀			
		00	01	11	10
A ₀	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

$$\begin{aligned}
 S_0 &= \bar{A}_0 \bar{B}_0 C_0 + \bar{A}_0 B_0 \bar{C}_0 + A_0 \bar{B}_0 \bar{C}_0 + A_0 B_0 C_0 \\
 &= \bar{A}_0 (\bar{B}_0 C_0 + B_0 \bar{C}_0) + A_0 (\bar{B}_0 \bar{C}_0 + B_0 C_0) \\
 &= \underbrace{\bar{A}_0 (B_0 \oplus C_0)}_K + A_0 \underbrace{(\bar{B}_0 \bar{C}_0 + B_0 C_0)}_{\bar{K}}
 \end{aligned}$$


Sumadores y Restadores.

$$\begin{aligned}
 &= \overline{A_0}K + A_0\overline{K} \\
 &= A_0 \oplus K = A_0 \oplus (B_0 + C_0) \\
 &= \underline{A_0 \oplus B_0 \oplus C_0}
 \end{aligned}$$


		B_0C_0			
		00	01	11	10
A_0	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

$$C_1 = B_0C_0 + A_0C_0 + A_0B_0$$

 
$$\underline{C_1 = B_0C_0 + A_0(C_0 + B_0)}$$



Sumadores y Restadores.

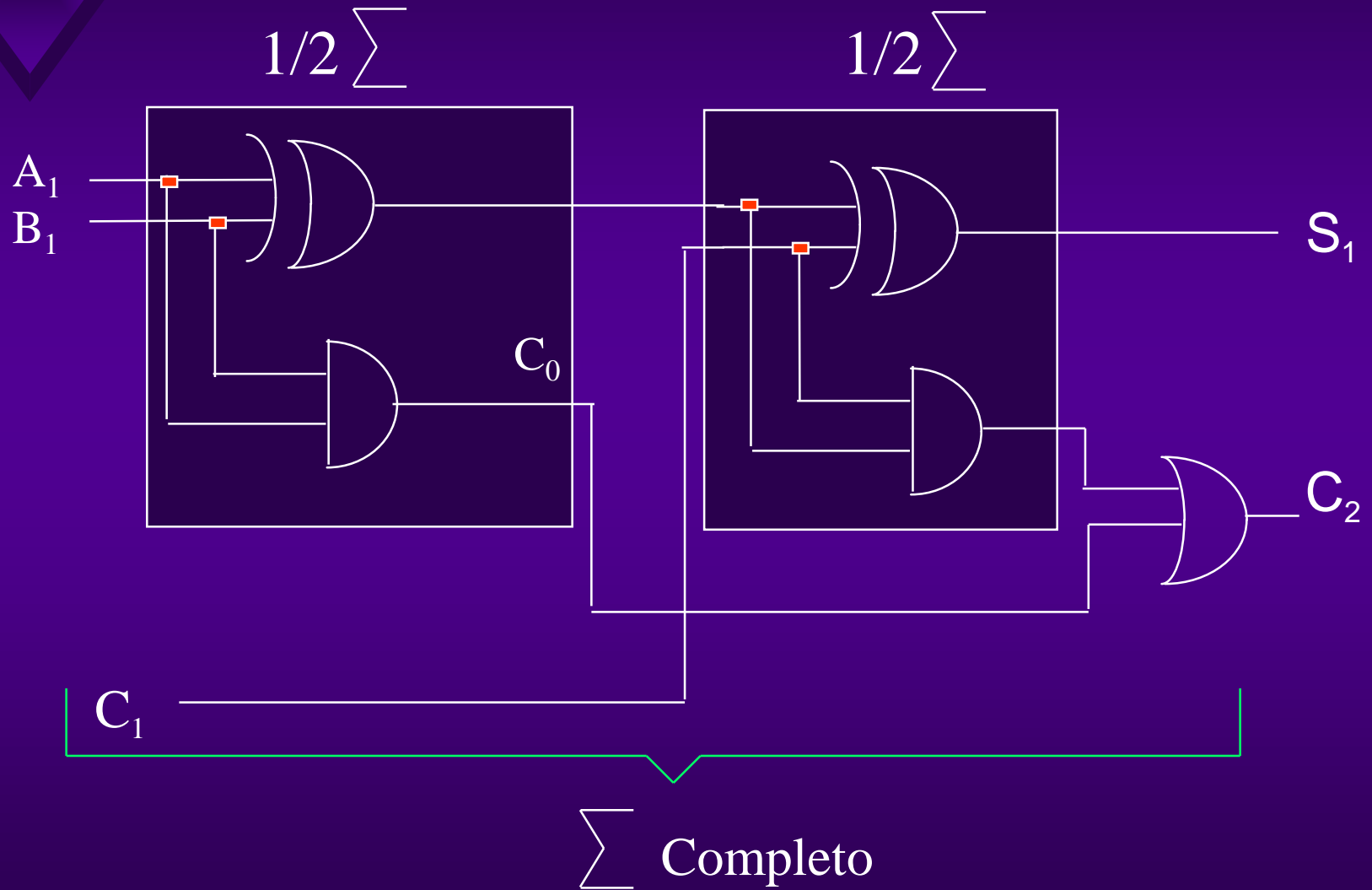

Sumadores y Restadores.

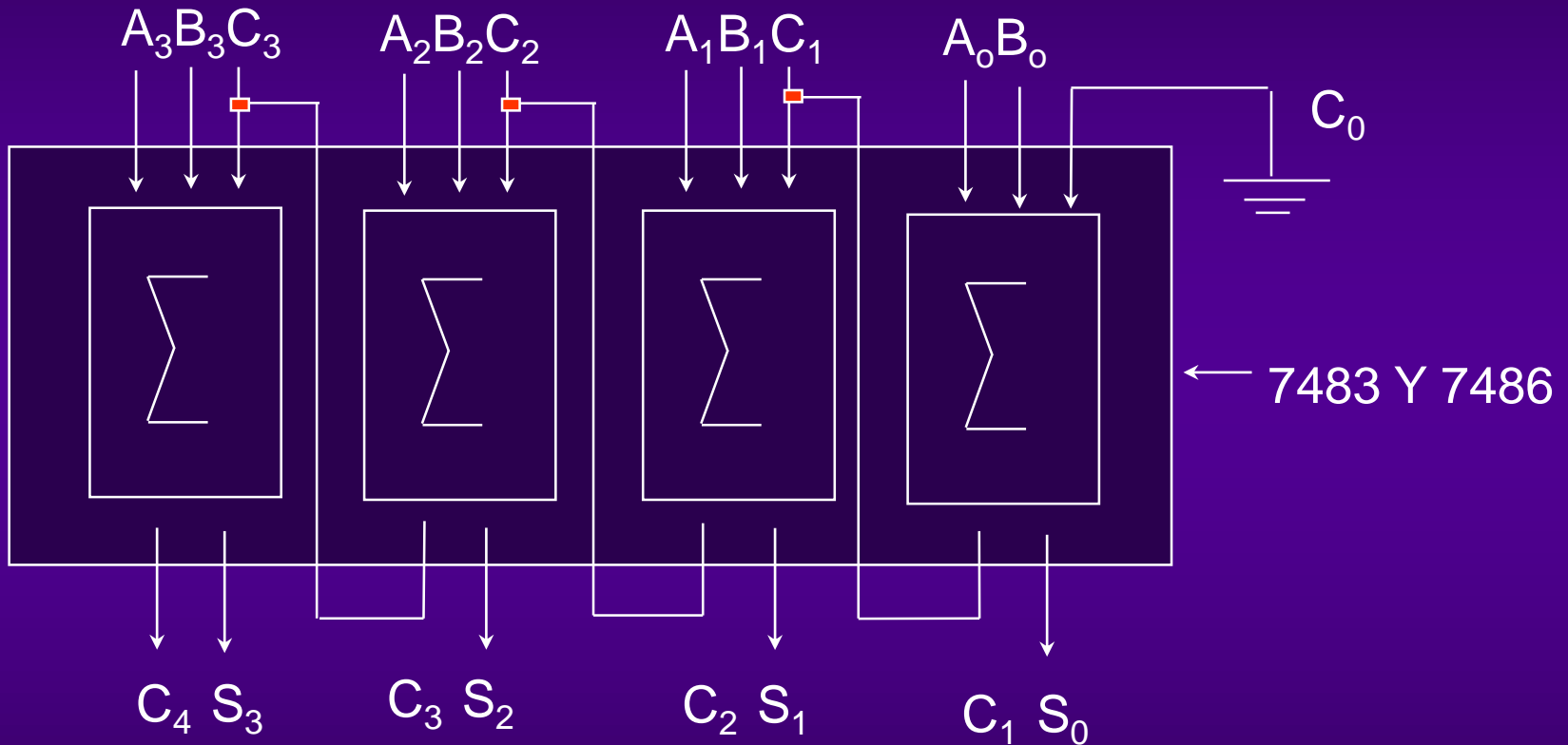

$$A = 1010$$

$$B = 1011$$

Sumadores y Restadores.

Restador Completo

A0	B0	D0	D1	S0
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

		B1D1			
		00	01	11	10
A1	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

$$S_0 = A_1 \oplus B_1 \oplus D_1$$

Sumadores y Restadores.


D₀

B₀D₀

A₀


	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	0
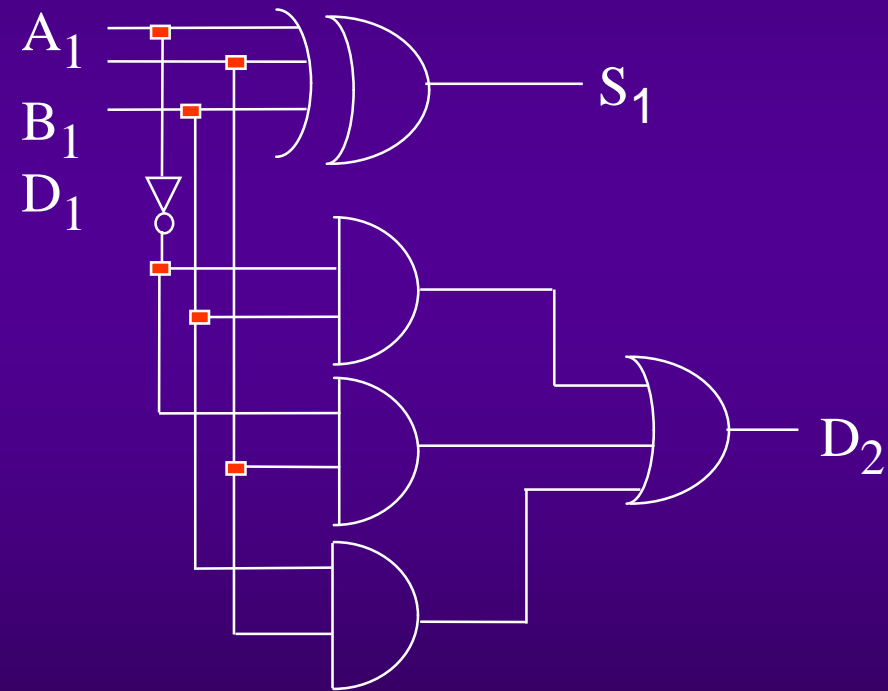
$$D_2 = A'_1 D_1 + A'_1 B_1 + B_1 D_1$$
$$D_2 = A'_1 (D_1 + B_1) + B_1 D_1$$




Sumadores y Restadores.

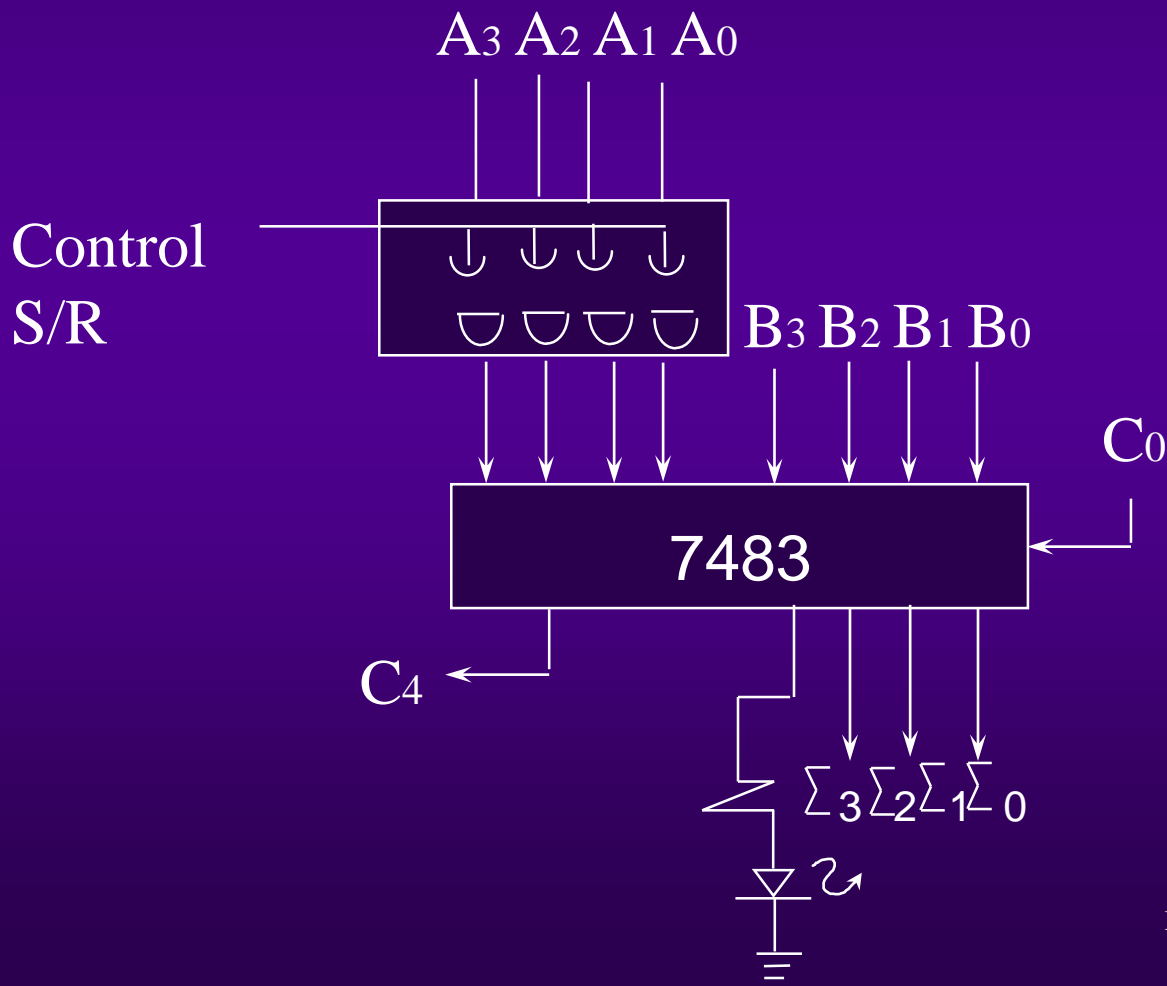El 7483 es un sumador de 4 bits y se puede implementar para restar un número de la siguiente forma:




Algoritmo para realizar la suma de dos variables de 4 bits en código BCD, utilizando sumadores completos:

Suma A+B

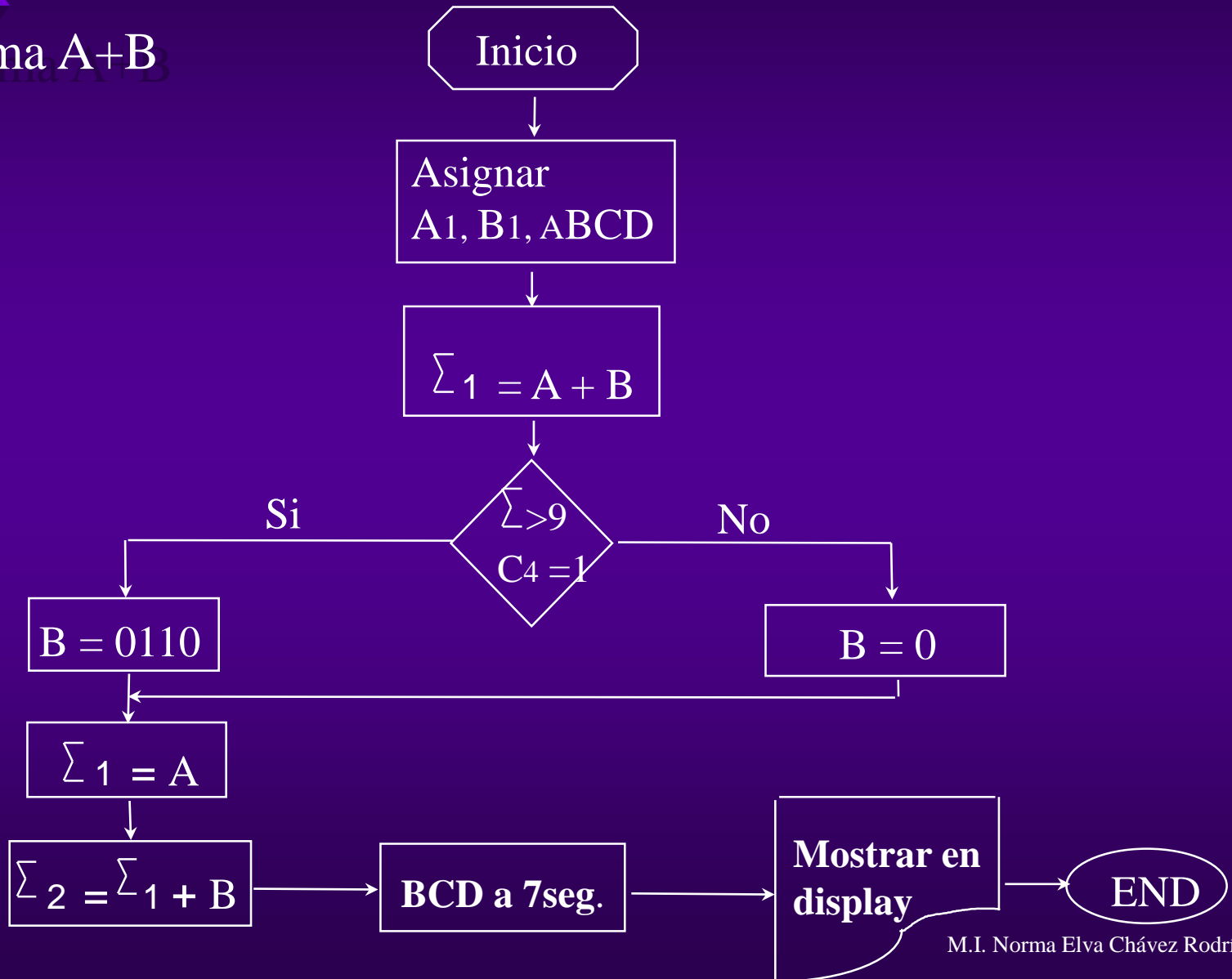


Algoritmo para realizar la resta de dos variables de 4 bits en código BCD , utilizando sumadores completos

Restar A-B

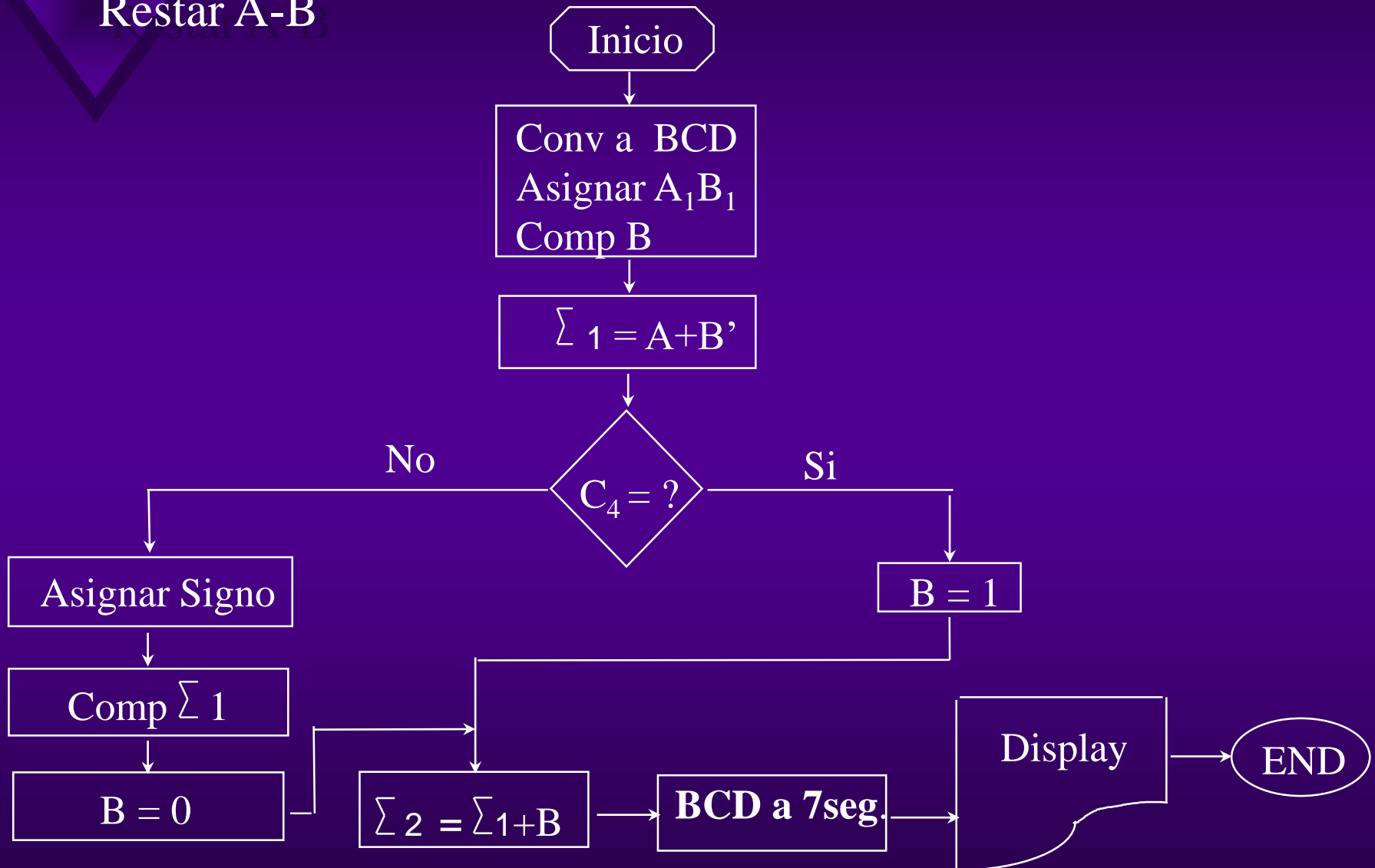


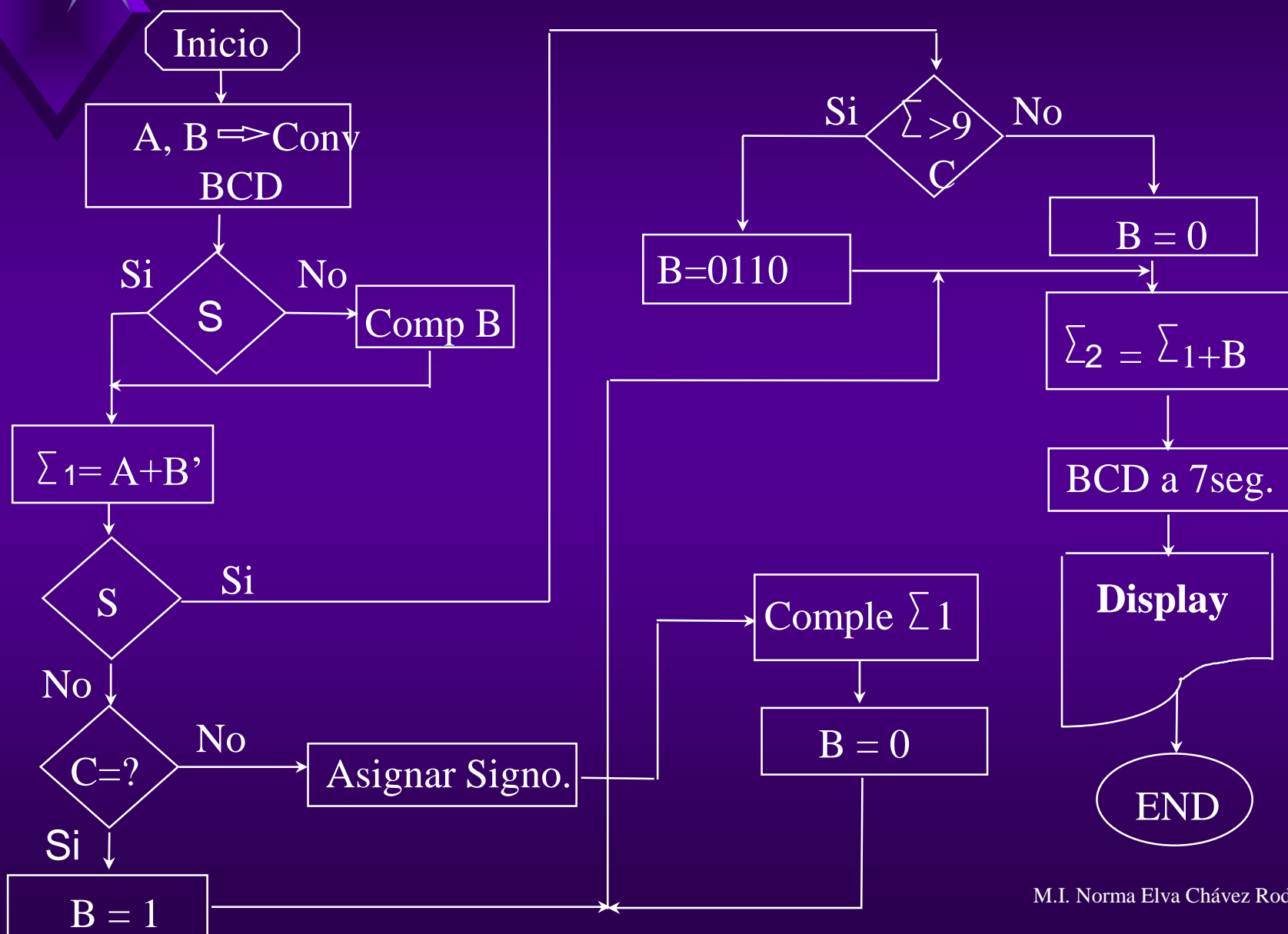Algoritmo para realizar la suma o resta de dos variables de 4 bits utilizando código BCD.



Implementación Física (Hardware) del sumador/restador en BCD.

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

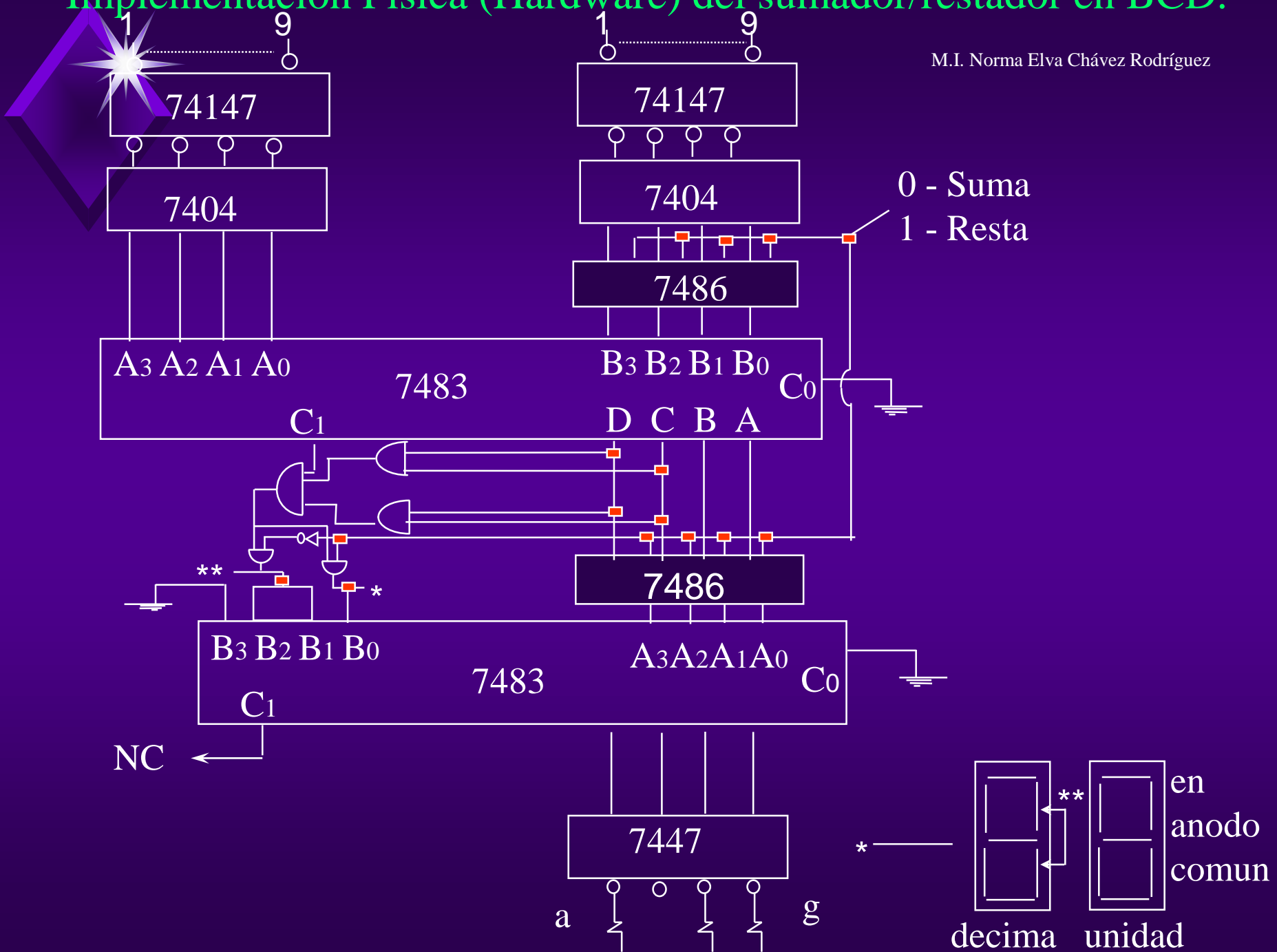

Lógica secuencial.

Cto. combinacionales: Son aquellos en el que las salidas en un instante dado de tiempo son enteramente dependientes de las entradas presentes en ese mismo tiempo.

La mayoría de los sistemas digitales contienen lógica combinacional e incluyen también elementos de memoria, los cuales requieren que el sistema se describa en términos de lógica secuencial.



Lógica secuencial.

Los elementos de memoria son capaces de almacenar información binaria dentro de ellos. La información binaria almacenada en un tiempo dado define el estado del cto. secuencial.


hay 2 tipos de cto. secuenciales: Su clasificación depende del tiempo de sus señales:

1. Cto. sec. sincrónico: Es un sistema cuyo comportamiento puede definirse a partir del conocimiento de sus señales en instantes discretos de tiempo.
2. Cto. sec. asincrónico: Su comportamiento depende del orden en que cambien las señales de entrada y pueden ser afectadas en un instante dado de tiempo.

Lógica secuencial.


El elemento de memoria más importante es el flip-flop, que está formado por un ensamble de compuertas lógicas.

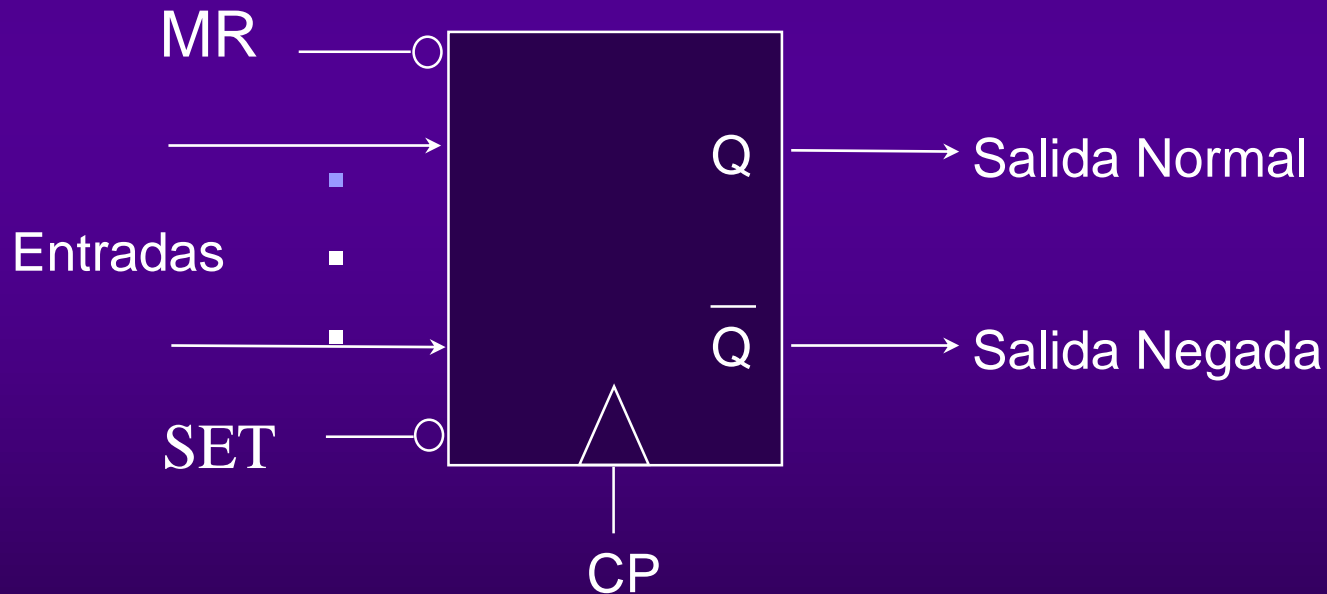El símbolo general para el flip-flop es el siguiente:



Lógica secuencial.


 
Flip-Flop básico construido con compuertas NAND



Paso 1: Si consideramos primero que tenemos $Q = 1$ y $\overline{Q} = 0$ y ponemos $\text{Set} = \text{Reset} = 1$ no existe cambio alguno en las salidas. De la misma forma si consideramos $Q = 0$ y $\overline{Q} = 1$ teniendo como entradas $\text{Set} = \text{Reset} = 1$, no existe cambio alguno ni en Q ni en \overline{Q} .



Lógica secuencial.

  Paso 2: Si ahora cambiamos en un instante de tiempo Set a cero que sucede:



Lógica secuencial.

  Paso 3: Borrado del registro básico. Si ahora cambiamos en un instante de tiempo reset a bajo estando a 1 set que sucede:





Lógica secuencial.

Paso 4: La última condición que falta probar es cuando $\text{set} = \text{reset} = 0$. Cuando se envían a cero en forma simultánea $Q = Q' = 1$. Con toda claridad se observa que es una condición no deseada, ya que las salidas se suponen una la inversa de la otra. Además cuando las entradas retornen al estado alto, la salida dependerá de cual entrada cambio primero a alto. Ya que transiciones simultáneas a 1 producirán resultados impredecibles. Por lo tanto el registro básico con NAND no utiliza esta condición.


Lógica secuencial.

Por lo tanto la tabla de verdad de este registro podemos resumirlo como:


Set	Reset	Salida
1	1	no hay cambio
0	1	$Q = 1$ y $Q' = 0$
1	0	$Q = 0$ y $Q' = 1$
0	0	invalido (produce $Q = Q' = 1$)



Lógica secuencial.

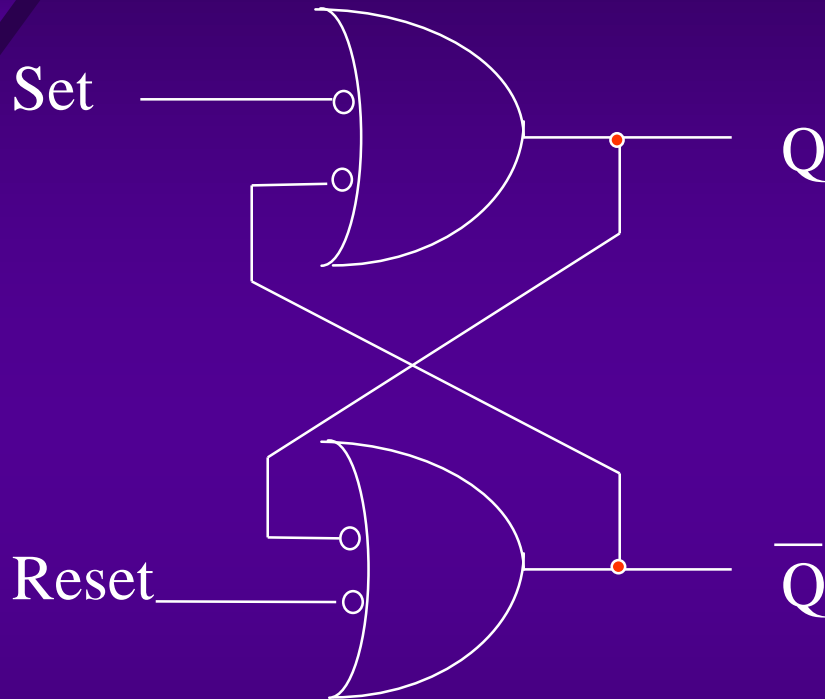

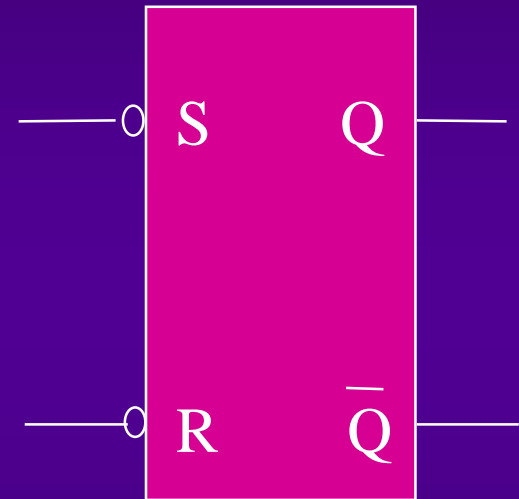
Registro Básico Nand
representación equivalente



Simbolo simplificado

Lógica secuencial.


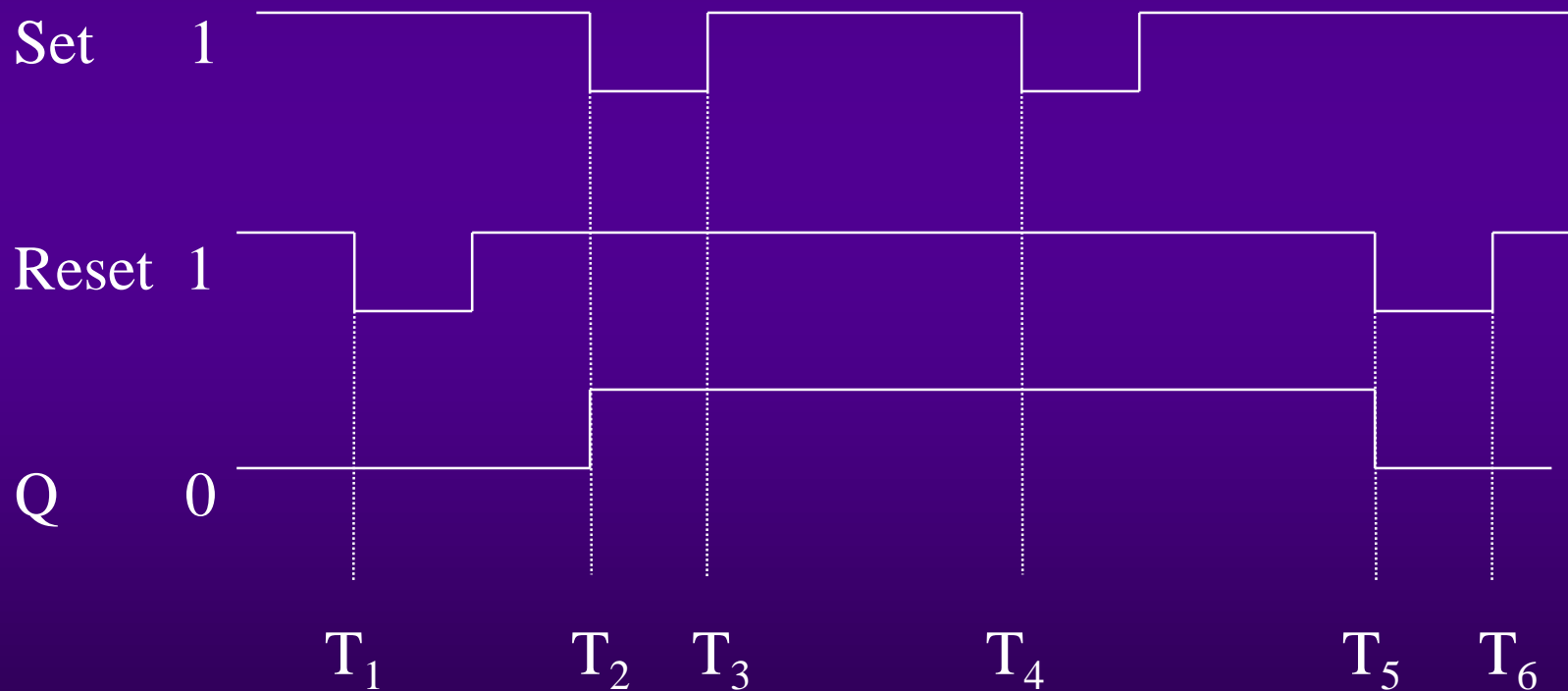
Ejemplo: Suponga que se aplican las siguientes formas de onda a un flip-flop básico con compuertas NAND . Suponga que inicialmente $Q = 0$, determinar la forma de onda de Q .






Lógica secuencial.

 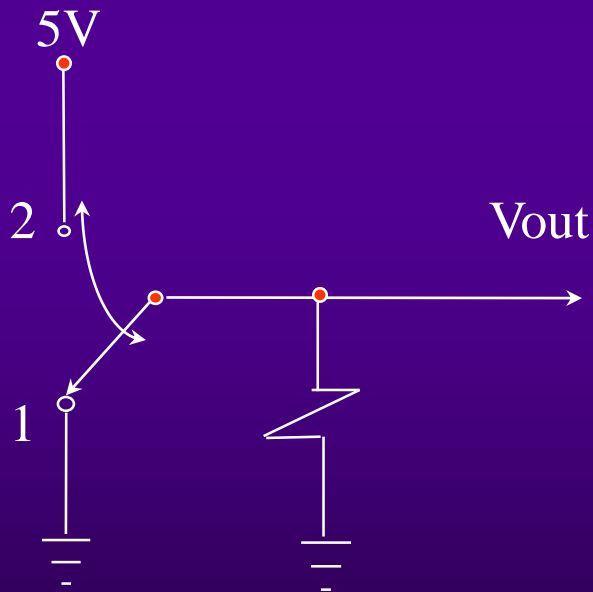Ejemplo: En un interruptor de contacto es casi imposible obtener una transición de voltaje “limpia” debido al fenómeno de oscilación (“rebote”) de contacto.






Lógica secuencial.

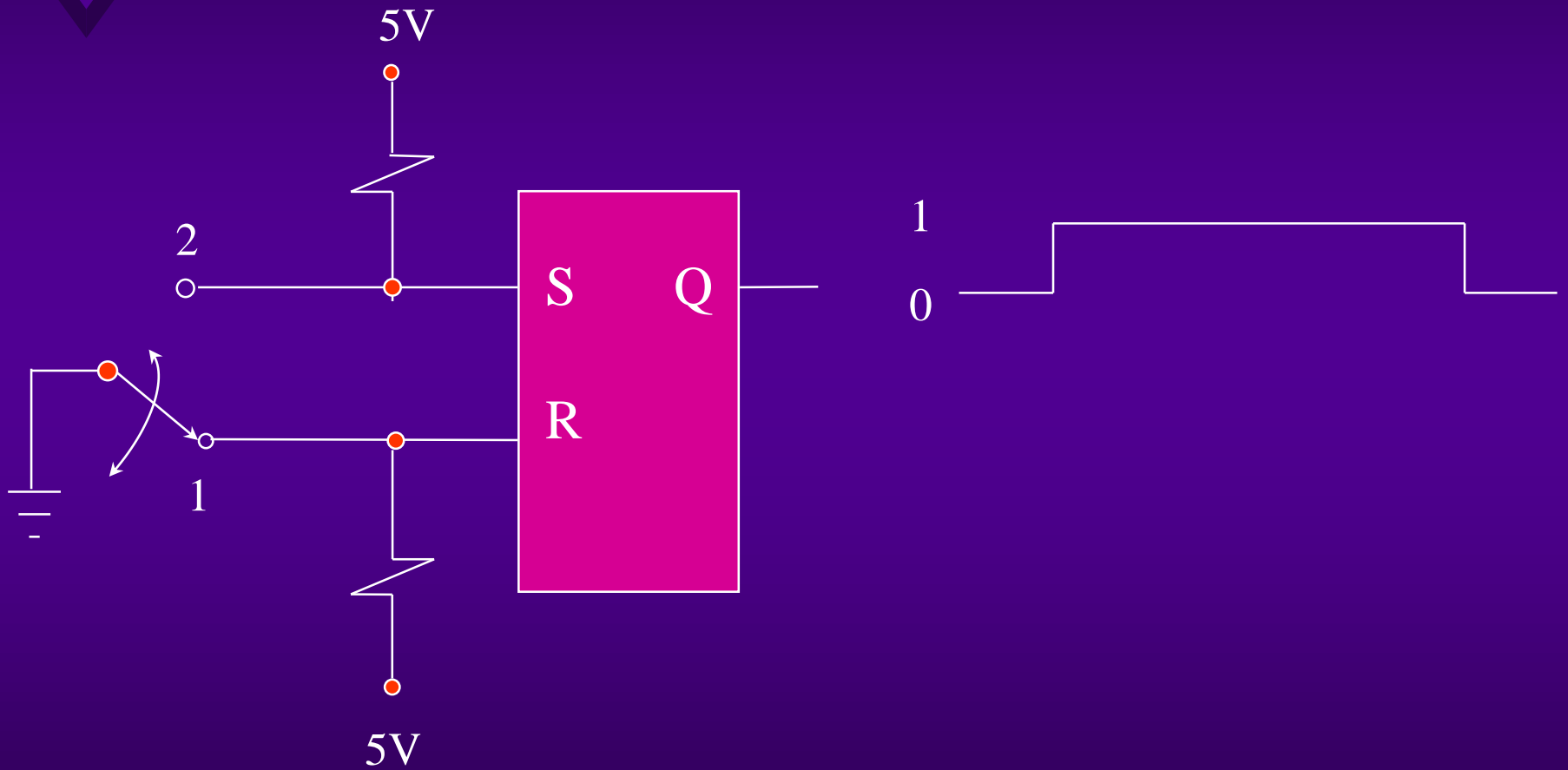


Lógica secuencial.

Registro básico con compertas NOR

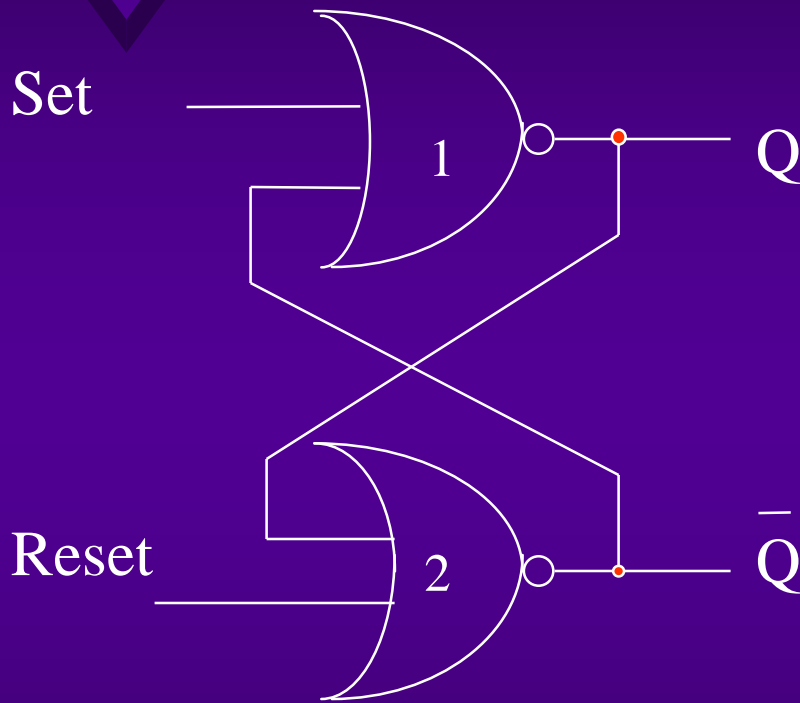

RESET	SET	SALIDA
0	0	No hay cambio
1	0	$Q = 1$
0	1	$Q = 0$
1	1	inválido *


*produce $Q = \bar{Q} = 0$

 




Lógica secuencial.

 Ejemplo: Suponga que inicialmente $Q = 0$ y determine la formas de onda de Q para las entradas del registro básico NOR.





Lógica secuencial.

Ejemplo:

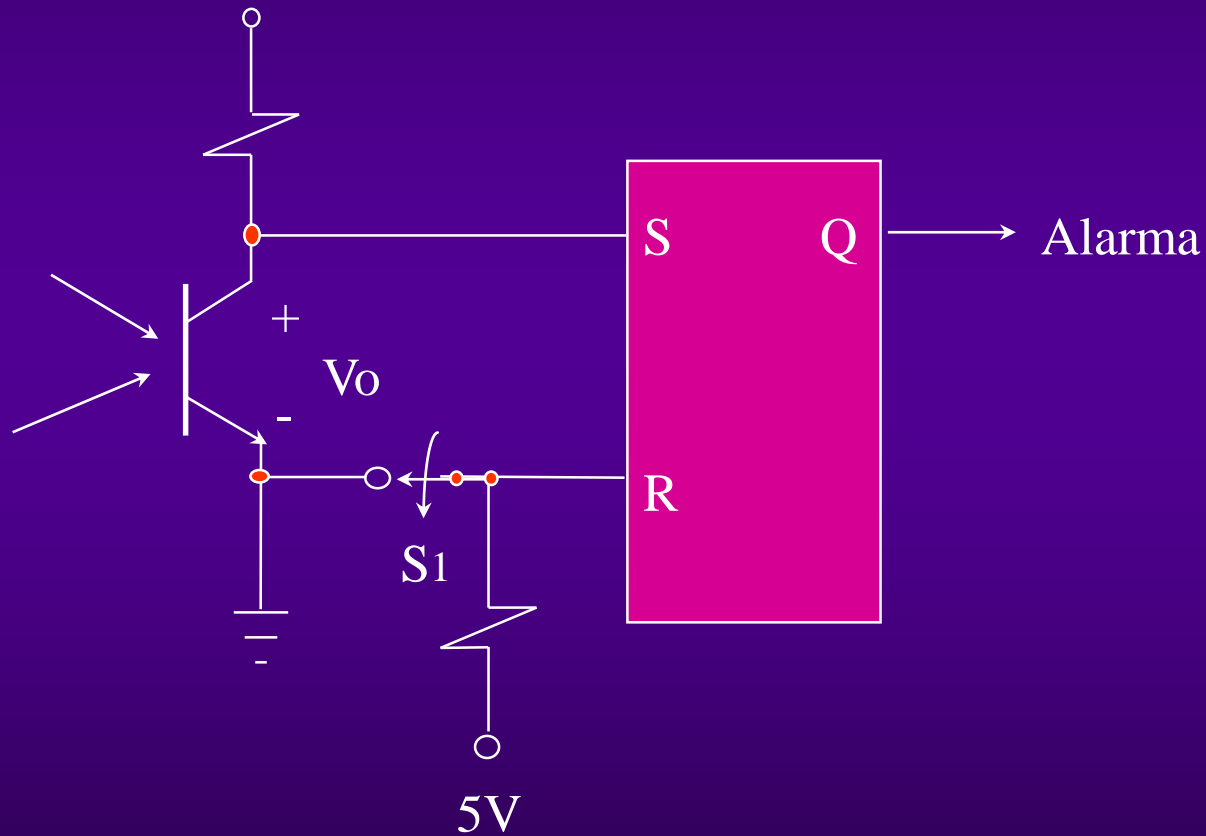

Lógica secuencial.

 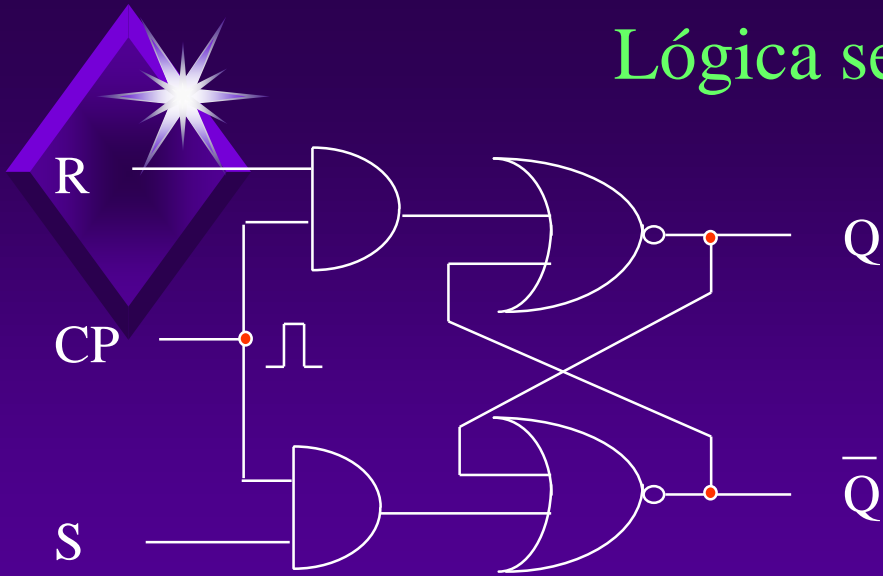

Q	S	R	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	Indeterminado
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	Indeterminado

		SR			
		00	01	11	10
Q	0			*	1
	1	1		*	1

$$Q_{t+1} = S + R\bar{Q}$$


Lógica secuencial.

Tabla característica
del F.F. SR

S	R	Q(t+1)
0	0	Q _t
0	1	0
1	0	1
1	1	Indeterminado

Tabla de excitación
del F.F. SR


Q _t	Q _{t+1}	S	R
0	0	0	*
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	*	0

 

Símbolo

Lógica secuencial.

Flip-Flop JK
Diagrama interno

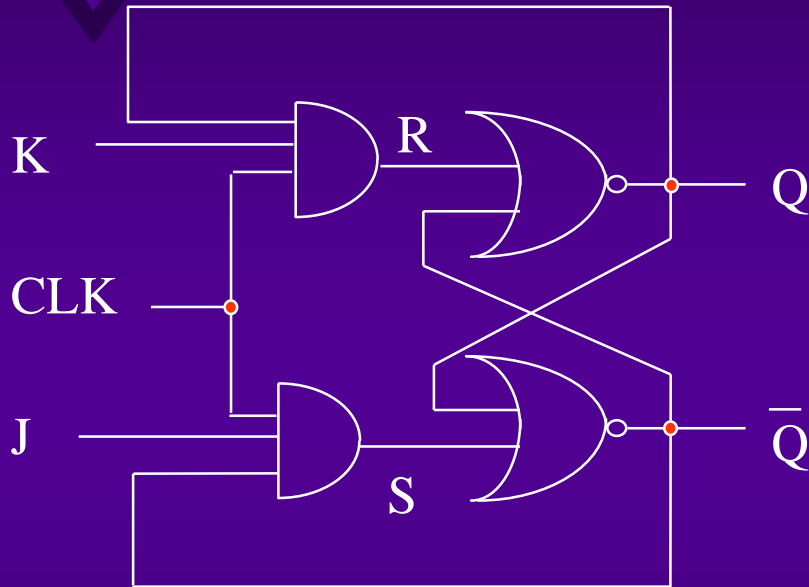

$$Q_{t+1} = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

Q	J	K	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

		JK			
		00	01	11	10
Q	0			*	1
	1	1		*	1


Lógica secuencial.

Tabla característica

J	K	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	$\overline{1}$
1	1	Q_t

Tabla de excitación

Q_t	Q_{t+1}	J	K
0	0	0	*
0	1	1	*
1	0	*	1
1	1	*	0

 

Símbolo

Lógica secuencial.

Flip-Flop tipo D (Data).

Este Flip-Flop es una combinación del SR ó JK tal como se muestra:

Diagrama Interno

 


Tabla de verdad

Q	D	Qt+1
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1



Lógica secuencial.




Tabla característica

D	Q_{t+1}
0	0
1	1

Tabla de excitación

Q_t	D	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Símbolo

   


Lógica secuencial.

M.I. Norma Elva Chávez Rodríguez

Flip-Flop tipo T (toggle)

 Este Flip-Flop es una modificación del JK como lo muestra la siguiente figura:



$$Q_{t+1} = Q \oplus T$$

Tabla de verdad

Q	T	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

		T	
		0	1
Q	0	0	1
	1	1	0

Lógica secuencial.



Tabla característica

T	Q_{t+1}
0	Q_t
1	$\overline{Q_t}$


Tabla de excitación

Q_t	Q_{t+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0




Lógica secuencial.

Resumen de Flip-Flop's

 

S	R	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	?

Q_t	Q_{t+1}	S	R
0	0	0	*
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	*	0

 


J	K	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	Q_t

Q_t	Q_{t+1}	J	K
0	0	0	*
0	1	1	*
1	0	*	1
1	1	*	0


Lógica secuencial.

Resumen de Flip-Flop's

 

D	Q_{t+1}
0	0
1	1

Q_t	Q_{t+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

 

T	Q_{t+1}
0	Q_t
1	Q_t

Q_t	Q_{t+1}	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Lógica secuencial.



7474	Dual D-Type positive-edge-triggered
74LS74	Flip-Flop with preset and clear
74AS74	
74109	Dual J-R positive-edge-triggered Flip-Flop
74LS109	with preset and clear
74H101	Gated J-R negative edge triggered Flip-Flop with preset
74H102	gated J-K negative edge triggered Flip-Flop with preset and clear
74H103	Dual J-R negative edge triggered Flip-Flop with clear
74H106	Dual J-K negative edge triggered Flip-Flop with clear
74107	Dual J-K Master/slave Flip-Flop with clear
74LS107	Dual J-R negative edge triggered Flip-Flop with clear